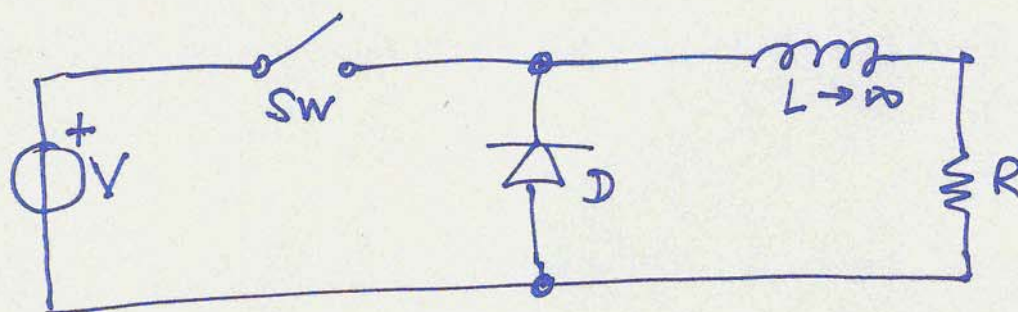


ZADATAK 01

(1)


ZA DATO KOLO NA SLICI IZRAČUNATI GUBITKE ENERGIJE TOKOM ISKLJUČENJA PREKIDALOG ELEMENTA. PRETPOSLOMITI DA TOKOM ISKLJUČENJA STRUJA PREKIDALOG ELEMENTA OPADA SA VREDNOSTI I_0 NA VREDNOST ϕ , TOKOM VREMENA t_2 .

KADI SMANJENJA CIGITANA ENERGIJE TOKOM ISKLJUČENJA POTREBNO JE PRORAČUNATI VREDNOST KONDENZATORA C I MPOREDITI ENERGIJE CIGITANA ZA OBA SUCIJA.



REŠENJE:

a) SUCIJA KADA NEMA KONDENZATORA C

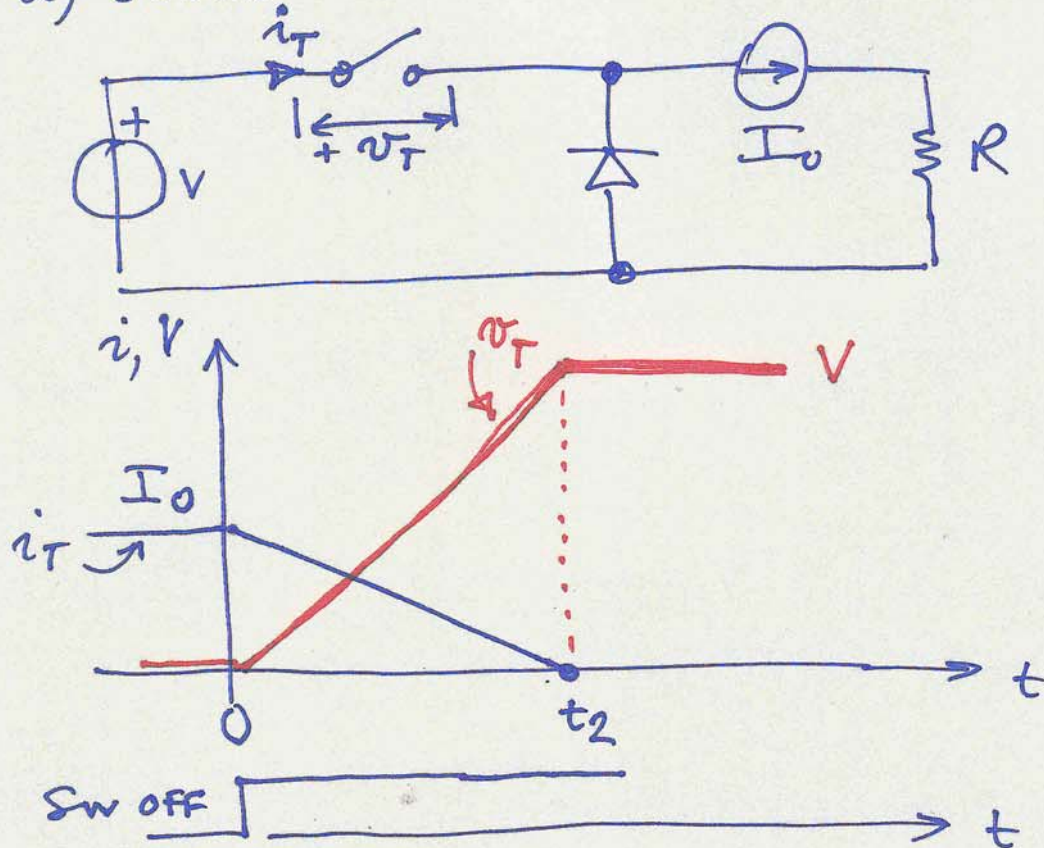

ЈЕДНАЧИНА ПРОМЕНЕ СТРУЈЕ i_T :

(2)

$$\frac{i_T}{I_0} + \frac{t}{t_2} = 1 \Rightarrow i_T = I_0 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right)$$

ЈЕДНАЧИНА ПРОМЕНЕ НАПОНА U_T :

$$U_T = \frac{V}{t_2} \cdot t$$

ТРЕЊУМА ВРЕДНОСТ СНАГЕ ДИСИПАЦИЈЕ ТОУДА
ИЗЈУСНА :

$$P_{dis(t)} = U_{T(t)} i_T(t) = V I_0 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) \cdot \frac{t}{t_2}$$

$$\frac{t}{t_2} = x$$

$$P_{dis} = V I_0 (1 - x) \cdot x$$

$$\begin{array}{lll} \text{ЗА } x=0 & P_{dis}=0 & x=1 \Rightarrow t=t_2 \\ x=1 & P_{dis}=0 & x=0 \Rightarrow t=0 \end{array}$$

КОЛИКА ЈЕ MAX ВРЕДНОСТ СНАГЕ ДИСИПАЦИЈЕ??


$$P_{dis} \rightarrow P_{dis \max} \quad \left. \frac{d P_{dis}}{d x} \right|_{P_{dis}} = 0$$

$$\left. \frac{d P_{dis}}{d x} \right|_{P_{dis}} = V I_0 (1 - x) - V I_0 \cdot x = 0$$

$$V I_0 = 2 V I_0 \cdot x \Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow t^* = \frac{1}{2} t_2$$

$$P_{dis \max} = V I_0 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = V I_0 \cdot \frac{1}{4}$$
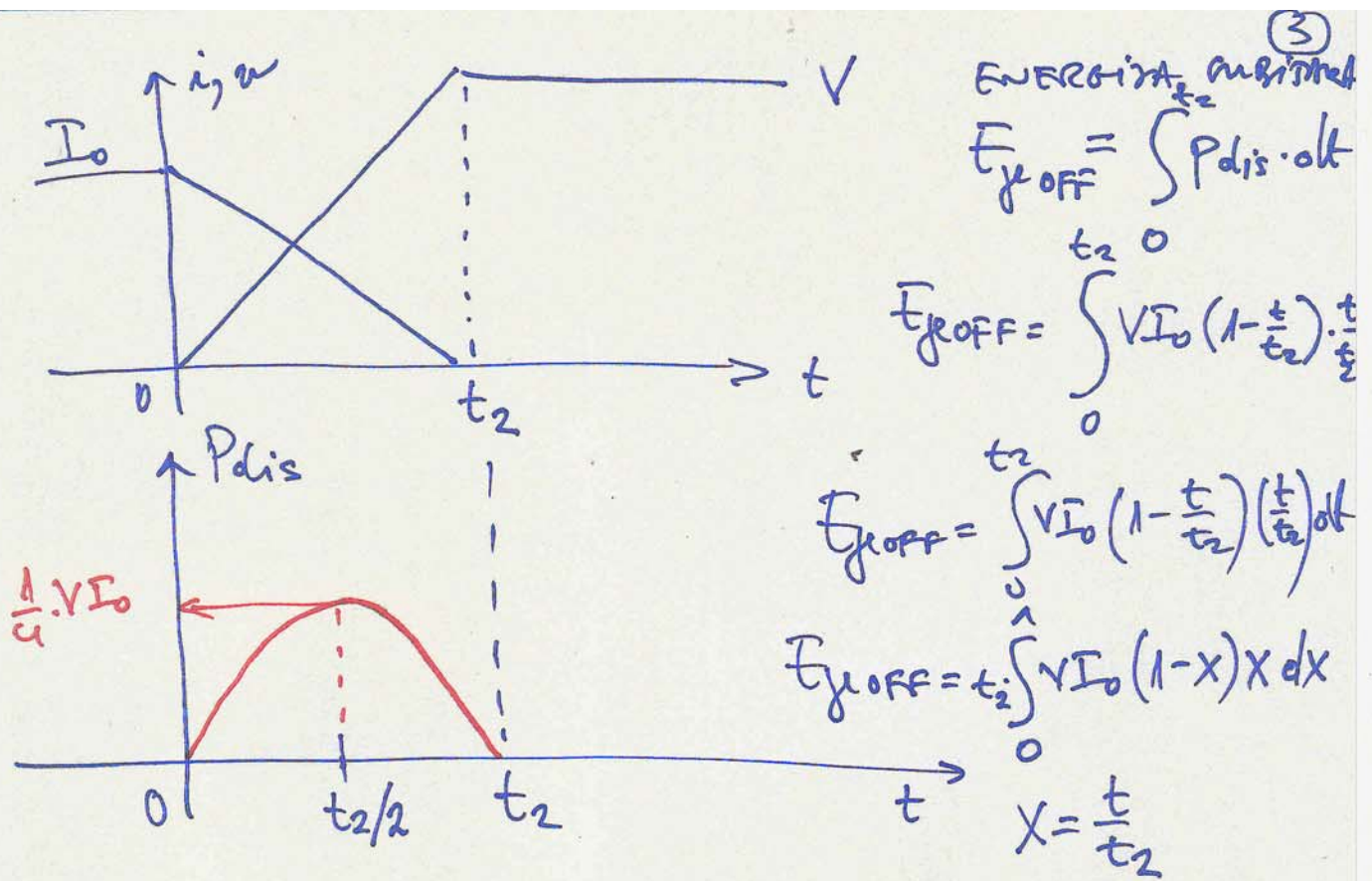
$$\underline{P_{dis \max} = \frac{1}{4} \cdot V \cdot I_0}$$



$$E_{\text{OFF}} = V I_0 t_2 \int_0^1 (1-x) x dx$$

$$= V I_0 t_2 \int_0^1 (x dx - x^2 dx)$$


$$= V \cdot I_0 \cdot t_2 \left[\frac{x^2}{2} \Big|_0^1 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 \right]$$

$$= V I_0 t_2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{6} V \cdot I_0 \cdot t_2$$

$$E_{\text{OFF}} = \frac{1}{6} V I_0 t_2 \quad (\text{bez kommutator C})$$

④


b) kma postoji napons. C

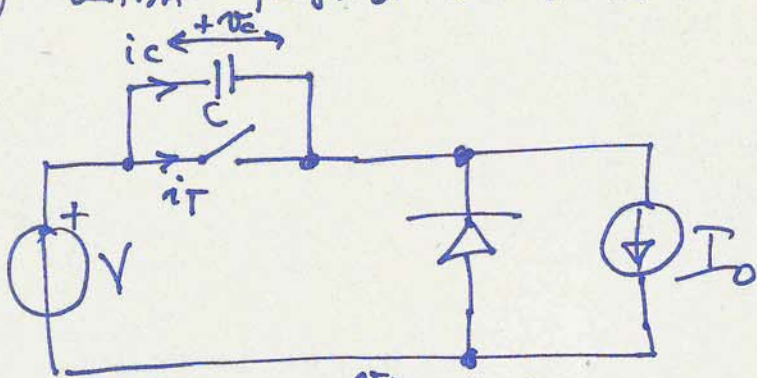

U trenutku isključenja možemo pisati

$$I_0 = i_T + i_c$$

$$i_c = I_0 - i_T$$

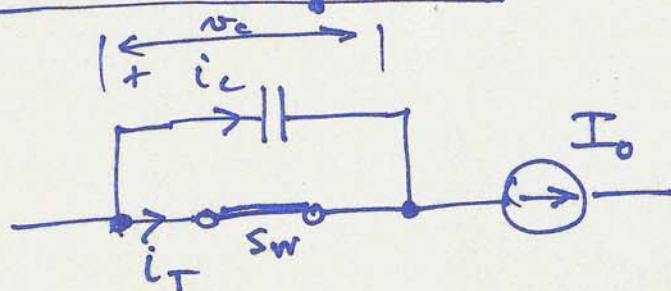


$$i_c = I_0 - I_0 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right)$$

$$i_c = I_0 - I_0 + I_0 \frac{t}{t_2}$$

$$i_c(t) = I_0 \cdot \frac{t}{t_2}$$

* LINEARNI porast struje

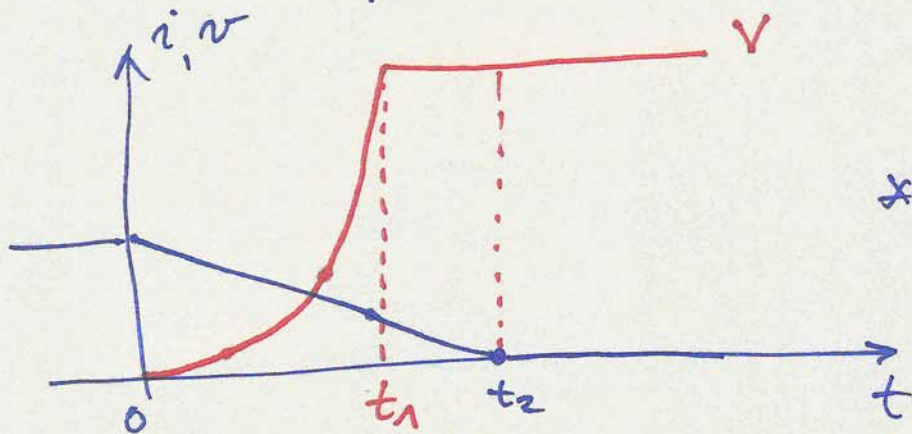

Za $t = t_1$ napon na C postaje jednak V

$$Q = \int_0^{t_1} i_c dt = C \cdot V = \int_0^{t_1} \frac{I_0}{t_2} \cdot t dt = \frac{I_0}{t_2} \int_0^{t_1} t dt$$

$$Q = C V = \frac{I_0}{t_2} \cdot \frac{t_1^2}{2} \rightarrow C = \frac{I_0}{V} \cdot \frac{t_1^2}{2 t_2}$$

$$V_c(t) = V_+(t)$$

$$V_c(t) = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i_c dt = \frac{1}{C} \cdot \frac{2 V t_2 C}{I_0 t_1^2} \int_0^t \frac{t}{t_2} dt$$

$$v_c(t) = \frac{V}{t_1^2} \cdot t^2 = V \cdot \left(\frac{t}{t_1}\right)^2$$

(5)

Currents used in circuit

$$E_{\text{gloff}}' = \int_0^{t_1} v_c(t) \cdot i_T(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} V \cdot i_T(t) dt$$

$$E_{\text{gloff}}' = \int_0^{t_1} \frac{V}{t_1^2} \cdot t^2 \cdot I_0 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) dt + \int_{t_1}^{t_2} V \cdot I_0 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) dt$$

$$E_{\text{gloff}}' = \frac{V I_0}{t_1^2} \int_0^{t_1} t^2 \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) dt + V I_0 \int_{t_1}^{t_2} \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) dt$$

$$E_{\text{gloff}}' = \frac{V I_0}{t_1^2} \left[\int_0^{t_1} t^2 dt - \int_0^{t_1} \frac{t^3}{t_2} dt \right] + V I_0 \left[\int_{t_1}^{t_2} dt - \int_{t_1}^{t_2} \frac{t}{t_2} dt \right]$$

$$E_{\text{gloff}}' = \frac{V I_0}{t_1^2} \left[\frac{t_1^3}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{t_1^4}{t_2} \right] + V I_0 \left[t_2 - t_1 - \frac{1}{2 t_2} (t_2^2 - t_1^2) \right]$$

$$E_{\text{gloff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} - \frac{t_1^2}{4 t_2} \right] + V I_0 \left[t_2 - t_1 - \frac{1}{2 t_2} (t_2 - t_1) (t_2 + t_1) \right]$$

$$E_{\text{gloff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} - \frac{t_1^2}{4 t_2} + \frac{2 t_2 (t_2 - t_1) - (t_2 - t_1) (t_2 + t_1)}{2 t_2} \right]$$

$$E_{\text{gloff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} - \frac{t_1^2}{4 t_2} + \frac{(t_2 - t_1) (2 t_2 - t_2 - t_1)}{2 t_2} \right]$$

$$E_{\text{gloff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} - \frac{t_1^2}{4 t_2} + \frac{(t_2 - t_1)^2}{2 t_2} \right]$$

(6)

$$\bar{E}_{\text{jeoff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} - \frac{t_1^2}{4t_2} + \frac{t_2}{2t_2} - \frac{2t_1 t_2}{2t_2} + \frac{t_1^2}{2t_2} \right]$$

$$\bar{E}_{\text{jeoff}}' = V I_0 \left[\frac{t_1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{t_1^2}{t_2} + \frac{t_2}{2} - t_1 \right]$$

$$\bar{E}_{\text{jeoff}}' = V I_0 \left[\frac{t_2}{2} - \frac{2}{3} t_1 + \frac{1}{4} \frac{t_1^2}{t_2} \right]$$

$$\bar{E}_{\text{jeoff}} = \frac{1}{6} V I_0 t_2$$

$$\bar{E}_{\text{jeoff}}' = \frac{1}{6} V I_0 \left[3t_2 - 4t_1 + \frac{3}{2} \frac{t_1^2}{t_2} \right]$$

$$= \frac{1}{6} V I_0 t_2 \left[3 - 4 \frac{t_1}{t_2} + \frac{3}{2} \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2 \right]$$

$$\frac{\bar{E}_{\text{jeoff}}'}{\bar{E}_p} = \frac{3 - 4 \frac{t_1}{t_2} + \frac{3}{2} \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2}{1} = 3 - 4 \frac{t_1}{t_2} + \frac{3}{2} \left(\frac{t_1}{t_2} \right)^2$$

$$\begin{aligned} \frac{t_1}{t_2} &= 0,9 & \frac{\bar{E}_{\text{jeoff}}'}{\bar{E}_p} &= 3 - 4 \cdot 0,9 + \frac{3}{2} (0,9)^2 \\ & & &= 3 - 3,6 + 1,215 \\ & & &= 1,8 \end{aligned}$$

$t_1 \rightarrow t_2$

$$\boxed{\frac{\bar{E}_{\text{jeoff}}'}{\bar{E}_p} = 3 - 4 + 1,5 = 0,5} \quad \checkmark$$

t_1 must biti STO "BUJE" t_2 DA BI SE POSTIGAO EFEKT!!