



ZADATAK

(1)

Elektromotorni sklopom sa trijemom je vrši posredovanje snage (kontinualno) između izlaza otpornosti $R_{opt} = 10 \Omega$. Ostali parametri ukažu se u

$R = 1k\Omega \dots 22k\Omega$, $C = 47\mu F$. Određiti opte promene snage koja je krivida na cretaju za dve parametre u kom, prab odnosa sistema je $\pm 40V$

rešenje:

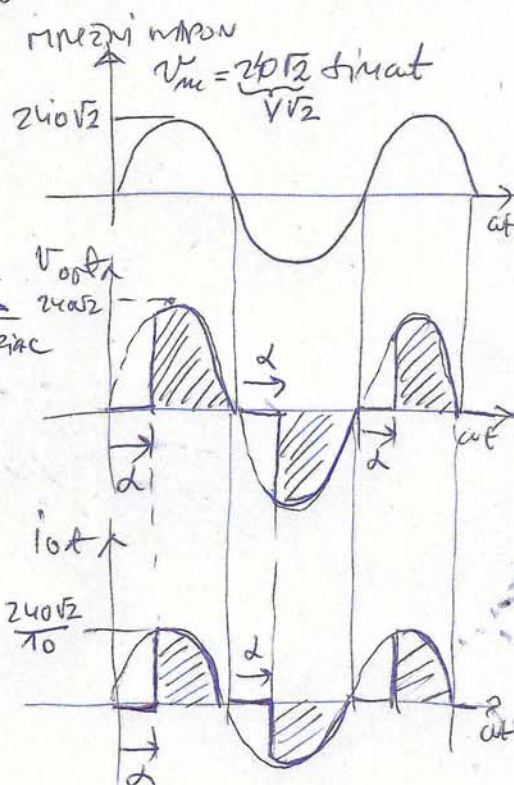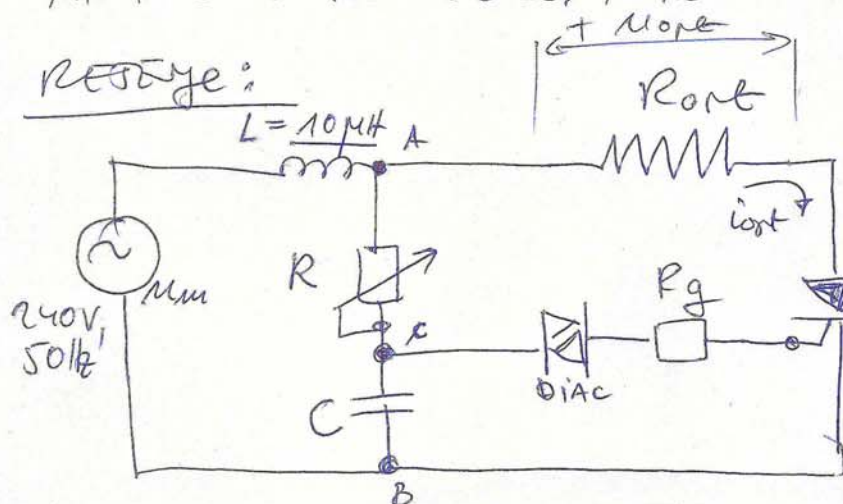

$$P_{opt} = \frac{V_{orteff}^2}{R}$$

$$V = 240V \text{ (EFFECTIVNA VREDNOST)}$$


$$U_m = V\sqrt{2} \text{ (MAX. VREDNOST)}$$

$$V_{orteff} = V \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]^{1/2}$$

$$P_{opt} = \frac{V^2}{R} \left[1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi} \right]$$

$$X_L = j\omega L = j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 314 \mu\Omega$$

$$X_L \ll R, X_C, R$$

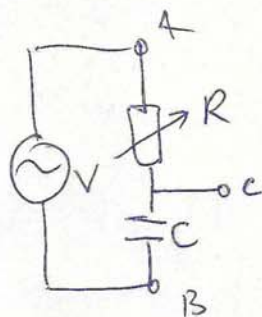

$$\underline{U}_C = \frac{Z_C}{Z_C + R} \underline{U}_M = \frac{j\omega C}{\frac{1}{j\omega C} + R} \underline{U}_M = \frac{1}{j\omega CR + 1} \cdot \underline{U}_M$$

$$\underline{U}_M = V \angle 0^\circ \text{ (smatrajući da je } u_m = V\sqrt{2} \sin \omega t \text{)}$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{1 + j\omega RC} \cdot V = \frac{1}{j\omega RC + 1} \cdot \frac{1 - j\omega RC}{1 - j\omega RC} \cdot V$$

$$\underline{U}_C = \frac{1 - j\omega RC}{1 + (\omega RC)^2} \cdot V$$

(2)

$$\underline{U_C} = \frac{V}{1+(\omega RC)^2} - j \frac{\omega RC}{1+(\omega RC)^2} \cdot V$$

A) $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ rad/s}$. $R = 1 \text{ k}\Omega$. $C = 47 \text{ nF}$

$$RC = 1000 \cdot 47 \cdot 10^{-9} = 47 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 47 \mu\text{s}$$


$$\omega RC = 314 \cdot 47 \cdot 10^{-6} = 0,01476 \text{ rad}$$

$$1+(\omega RC)^2 = 1,000217 \approx 1$$

$$\underline{U_C} = V - j 0,01476 V = (1 - j 0,01476) \cdot V \angle 0^\circ$$

$$\underline{U_C} = V \cdot \angle -0,845^\circ$$

$$u_C(t) = V \cdot \sqrt{2} \sin(\omega t - 0,845^\circ)$$
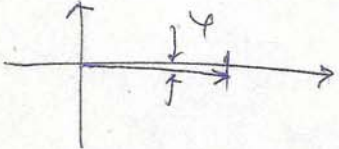
$$\frac{|1 - j 0,01476|}{1}$$


tg $\varphi = \frac{0,01476}{1} \Rightarrow \varphi = 0,845^\circ$

B) $R = 22 \text{ k}\Omega$.

$$\omega RC = 0,3247 \text{ rad} \quad \underline{U_C} = (1 - j \omega RC) \frac{V}{1+(\omega RC)^2}$$

$$1+(\omega RC)^2 = 1,10549$$

$$\underline{U_C} = 0,9 \cdot V (1 - j \omega RC)$$


$$\underline{U_C} = 0,9 \cdot V (1 - j 0,3247) = 0,9 (1 - j 0,3247) \cdot V \angle 0^\circ$$

$$\underline{U_C} = 0,9 \cdot \sqrt{1^2 + 0,3247^2} V \angle -17,988^\circ \quad \text{tg } \varphi = \frac{0,3247}{1} \Rightarrow \varphi = 17,988^\circ$$

$$\underline{U_C} = 0,946 V \angle -17,988^\circ$$

$$u_C(t) = 0,946 V \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(\omega t - 17,988^\circ)$$

(3)

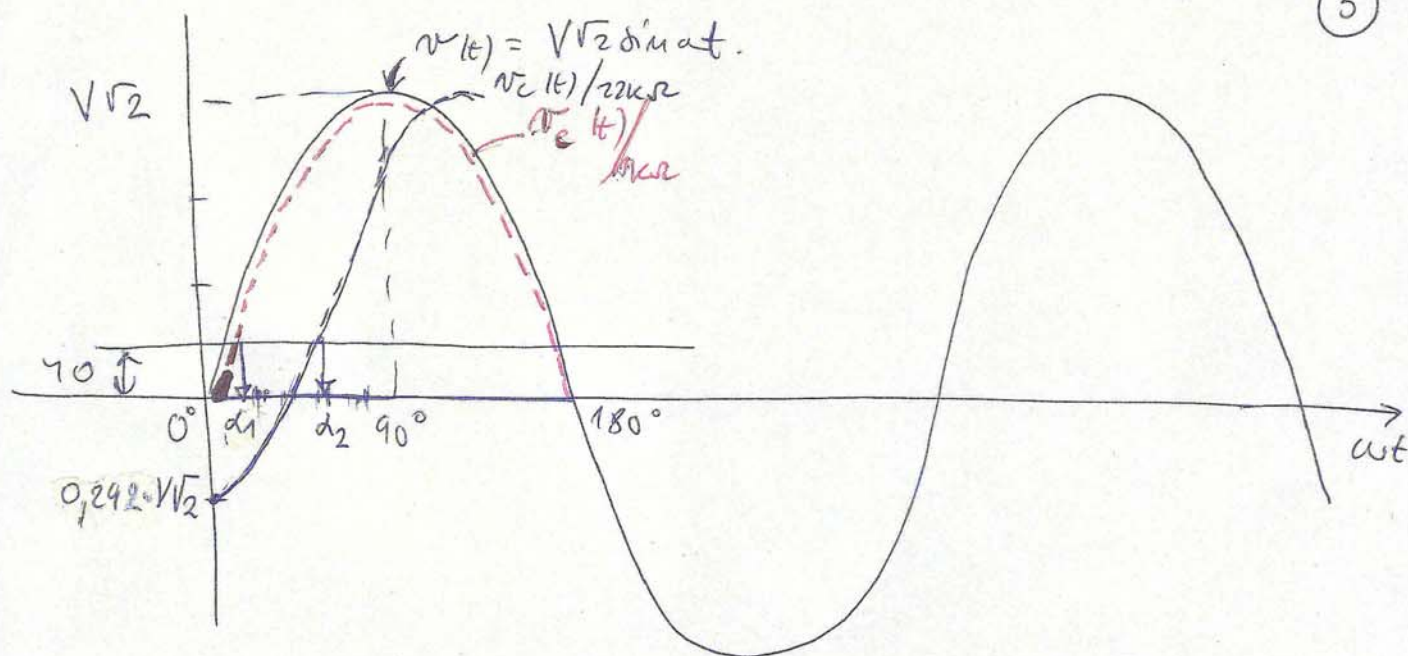

u_c and α₁:

$$u_c(t) = V\sqrt{2} \sin(\omega t - 0,845^\circ) = 40V$$

$$\sin(\omega t_1 - 0,845^\circ) = \frac{40}{240\sqrt{2}} = 0,1182$$

$$\pi:180 = x:7,63 \quad \underbrace{\omega t_1}_{\alpha_1} = \arcsin 0,1182 + 0,845^\circ$$

$$x = \frac{7,63\pi}{180}$$

$$\alpha_1 = 6,788 + 0,845^\circ = 7,63^\circ \Rightarrow \alpha_1 = 0,133 \text{ rad}$$

u_c and α₂:

$$u_c(t) = 0,946 V\sqrt{2} \sin(\omega t - 17,988^\circ) = 40V$$

$$\sin(\omega t_2 - 17,988^\circ) = \frac{40}{0,946 \cdot 240\sqrt{2}} = 0,125$$

$$\underbrace{\omega t_2}_{\alpha_2} - 17,988^\circ = 7,178^\circ$$

$$\alpha_2 = 17,988 + 7,178 \approx 25^\circ \Rightarrow 0,436 \text{ rad}$$

(4)

$$P_{out}(\alpha_1) = \frac{V^2}{R} \left[1 - \frac{\alpha_1}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha_1}{2\pi} \right]$$

$$P_{out}(\alpha_1) = \frac{240^2}{10} \left[1 - \underbrace{\frac{0,133}{\pi}}_{0,0423} + \underbrace{\frac{0,263}{2\pi}}_{0,0419} \right] \approx \frac{240^2}{10} \approx 5,76 \text{ kVA}$$

$$P_{out}(\alpha_2) = \frac{V^2}{R} \left[1 - \frac{0,436}{\pi} + \frac{0,766}{2\pi} \right]$$

$$= \frac{V^2}{R} \left[1 - 0,1388 + 0,1219 \right]$$


$$= 0,983 \frac{V^2}{R} = 5,663 \text{ kVA}$$

За отг-примене отпорног: $R = 1 \text{ k}\Omega \dots 22 \text{ k}\Omega$
 отг-примене дате се

$$5,76 \text{ kVA} \rightarrow P \geq 5,66 \text{ kVA} \quad \Delta P \approx 0,1 \text{ kVA}$$

$$\text{За } \alpha_1 = 7,63^\circ$$

$\times \text{ root}$

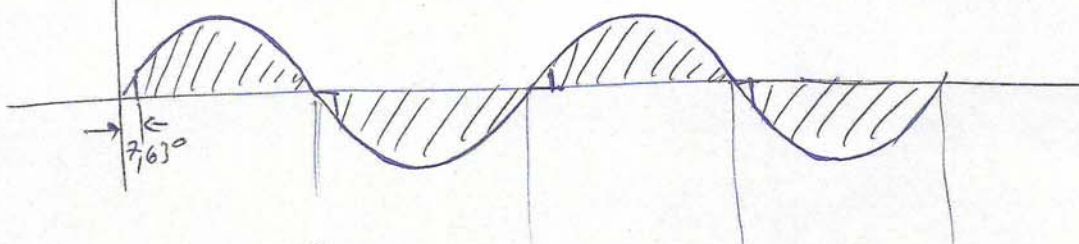

$$\text{За } \alpha_2 = 25^\circ$$

