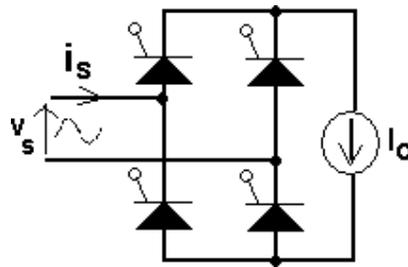


Domaći zadatak br.03




Za tiristorski ispravljač koji se napaja iz mreže 50Hz svaki od tiristora ima u stanju vođenja volt-ampersku karakteristiku $V_{th}(V) = 1 + 0.005 \cdot I_{th} (A)$ (tj. $V_{to} = 1V$, $r_d = 5m\Omega$). Maksimalna vrednost mrežnog napona iznosi 540V. Struja opterećenja pri ovim uslovima iznosi $I_o = 100A$.

Za uglove upravljanja 0° , 45° , 90° , 135° je potrebno:

- Nacrtati talasne oblike: mrežnog napona, mrežne struje, pobudne impulse tiristora, struja svakog od tiristora, napona na opterećenju i struje opterećenja
- Izračunati stepen iskorišćenja pretvarača

REŠENJE:

Električna šema za analizu:

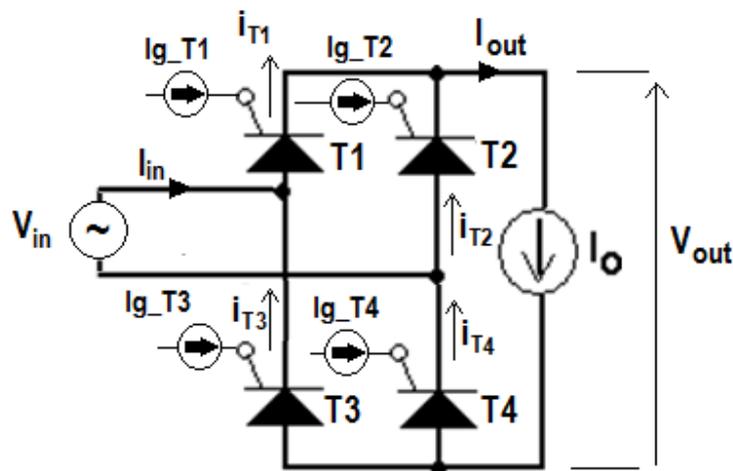


U pozitivnoj poluperiodi mrežnog napona pobuđuju se istovremeno tiristori T1 i T4, dok se u negativnoj poluperiodi mrežnog napona pobuđuju tiristori T2 i T3. Opterećenje je strujni ponor konstantne struje $I_o = 100A$ (dovoljno velika induktivnost vezana na red sa omskim opterećenjem koja obezbeđuje konstantnu struju). Mrežni napon je prema uslovima zadatka dat relacijom:

$$v_{in} = V_{in} \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \omega t = V_m \cdot \sin \omega t ;$$

V_m – maksimalna vrednost mrežnog napona

$$\omega = 2\pi f , f = 50Hz$$

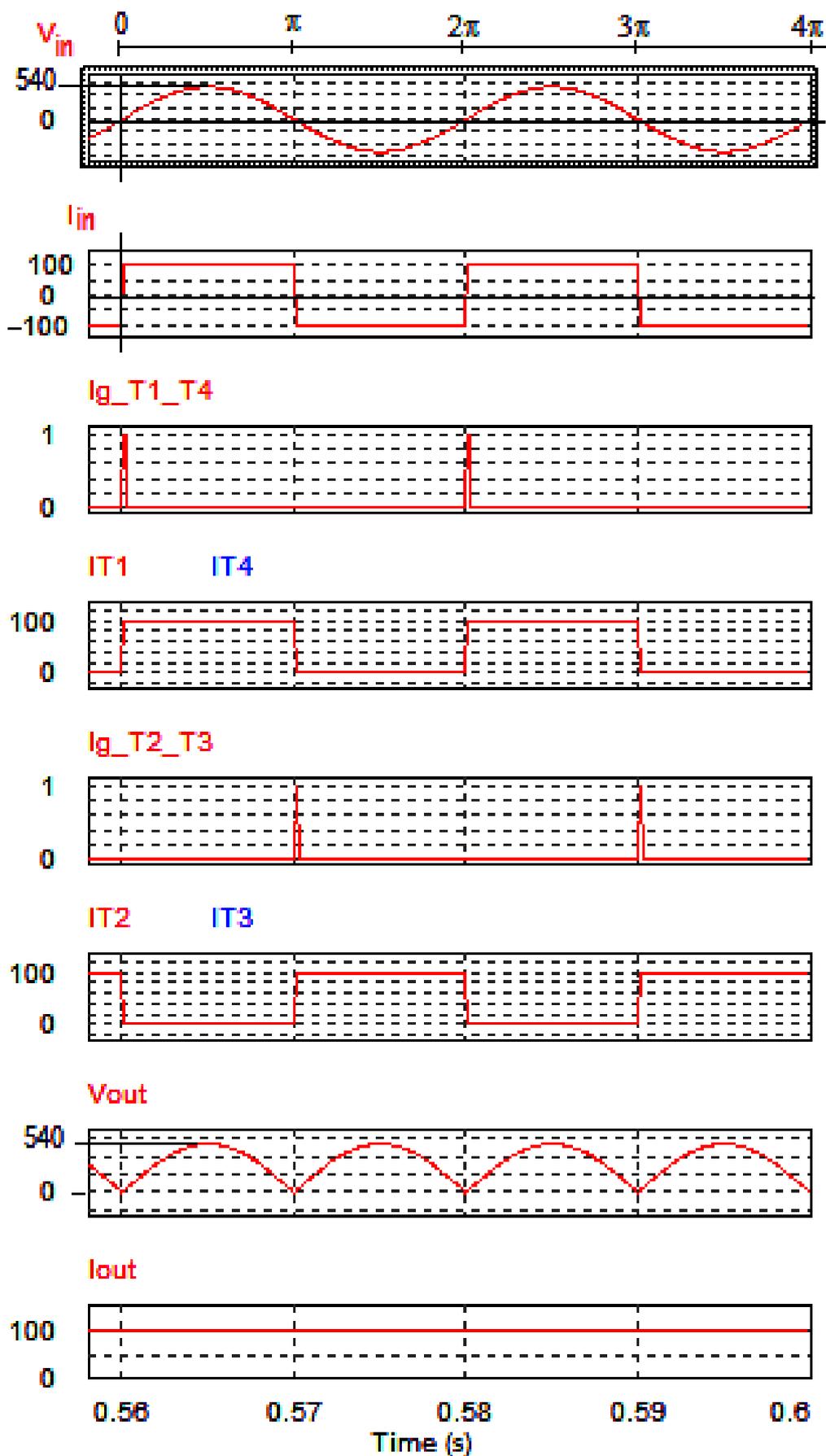TALASNI OBLICI ZA UGAO UPRAVLJANJA $\alpha=0^\circ$



Izračunavanje stepena iskorišćenja za $\alpha=0^\circ$:

Srednja vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Tsr} = I_0 / 2 = 100 / 2 = 50A$

Efektivna vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Teff} = I_0 / \sqrt{2} = 100 / 1.41 = 70.92A$

Srednja vrednost izlaznog napona: $V_{out_sr} = \frac{2V_m}{\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{2 \cdot 540}{\pi} \cdot \cos 0^\circ = 344V$

Srednja vrednost izlazne snage: $P_{out} = V_{out_sr} \cdot I_0 = 344V \cdot 100A = 34.4kW$

Disipacija snage na svakom pojedinačnom tiristoru: $P_{dis1} = V_{to}I_{Tsr} + r_d I_{Teff}^2$


$$P_{dis1} = V_{to}I_{Tsr} + r_d I_{Teff}^2 = 1 \cdot 50 + 0.005 \cdot 70.92^2 = 75.14W \cdot$$

Ukupna disipacija snage u tiristorskom pretvaraču: $P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W \cdot$

Ulazna snaga pretvarača: $P_{in} = P_{out} + P_{dis} = 34.4kW + 0.3kW = 34.7kW$

Stepen iskorišćenja pretvarača: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{34.4}{34.7} = 0.99 = 99\%$

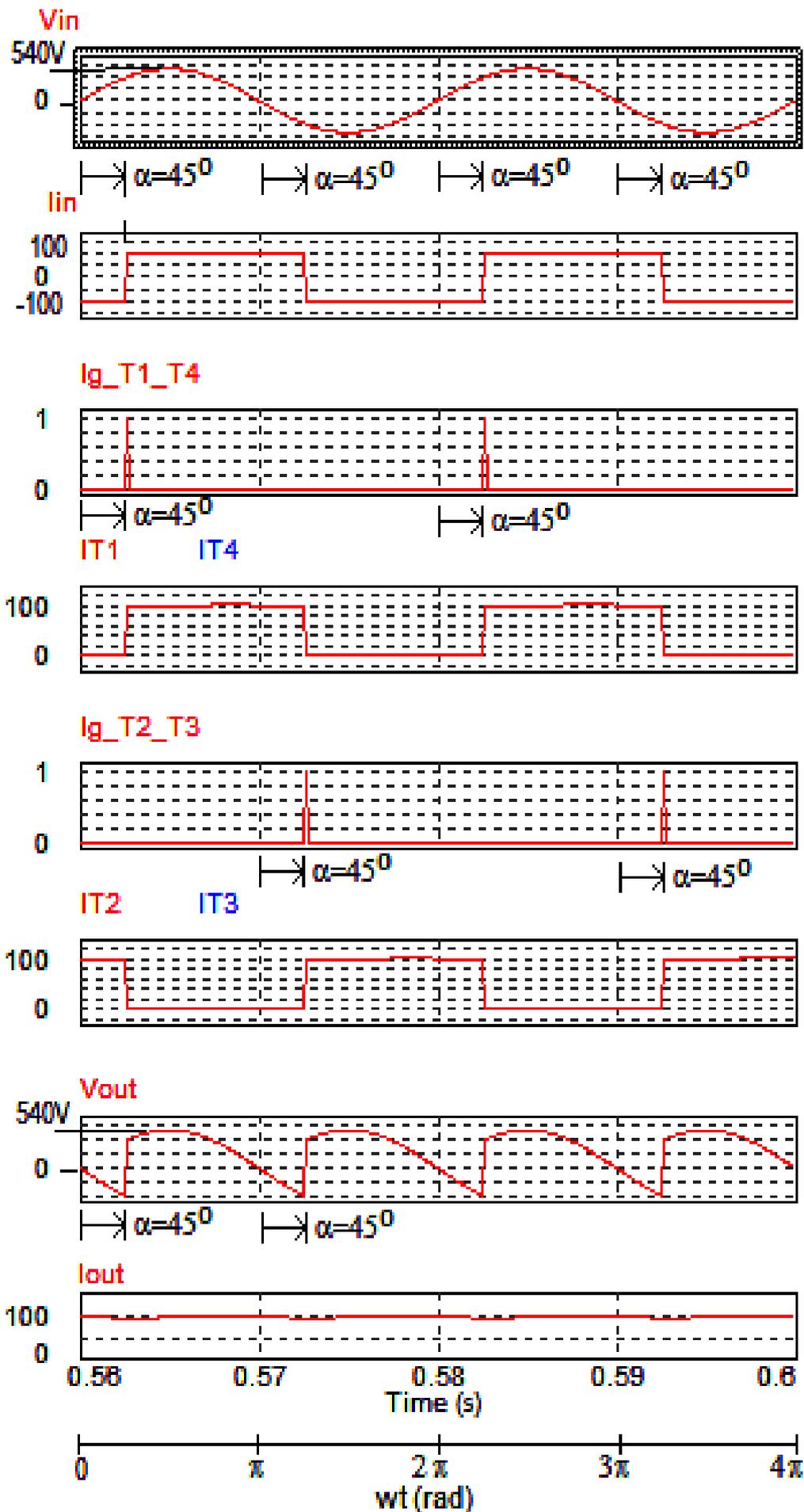TALASNI OBLICI ZA UGAO UPRAVLJANJA $\alpha=45^\circ = \pi/4$ rad



Izračunavanje stepena iskorišćenja za $\alpha=45^\circ=\pi/4$ rad :

Srednja vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Tsr} = I_0/2 = 100/2 = 50A$

Efektivna vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Teff} = I_0/\sqrt{2} = 100/1.41 = 70.92A$

Srednja vrednost izlaznog napona: $V_{out_sr} = \frac{2V_m}{\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{2 \cdot 540}{\pi} \cdot \cos 45^\circ = 243.2V$

Srednja vrednost izlazne snage: $P_{out} = V_{out_sr} \cdot I_0 = 243.2V \cdot 100A = 24.32kW$


Disipacija svakog pojedinačnog tiristora: $P_{dis1} = V_{to}I_{Tsr} + r_dI_{Teff}^2 = 1 \cdot 50 + 0.005 \cdot 70.92^2 = 75.14W$

Ukupna disipacija u tiristorskom pretvaraču: $P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W$

Ulazna snaga pretvarača: $P_{in} = P_{out} + P_{dis} = 24.32kW + 0.3kW = 24.62kW$

Stepen iskorišćenja pretvarača: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{24.32}{24.62} = 0.988 = 98.8\%$

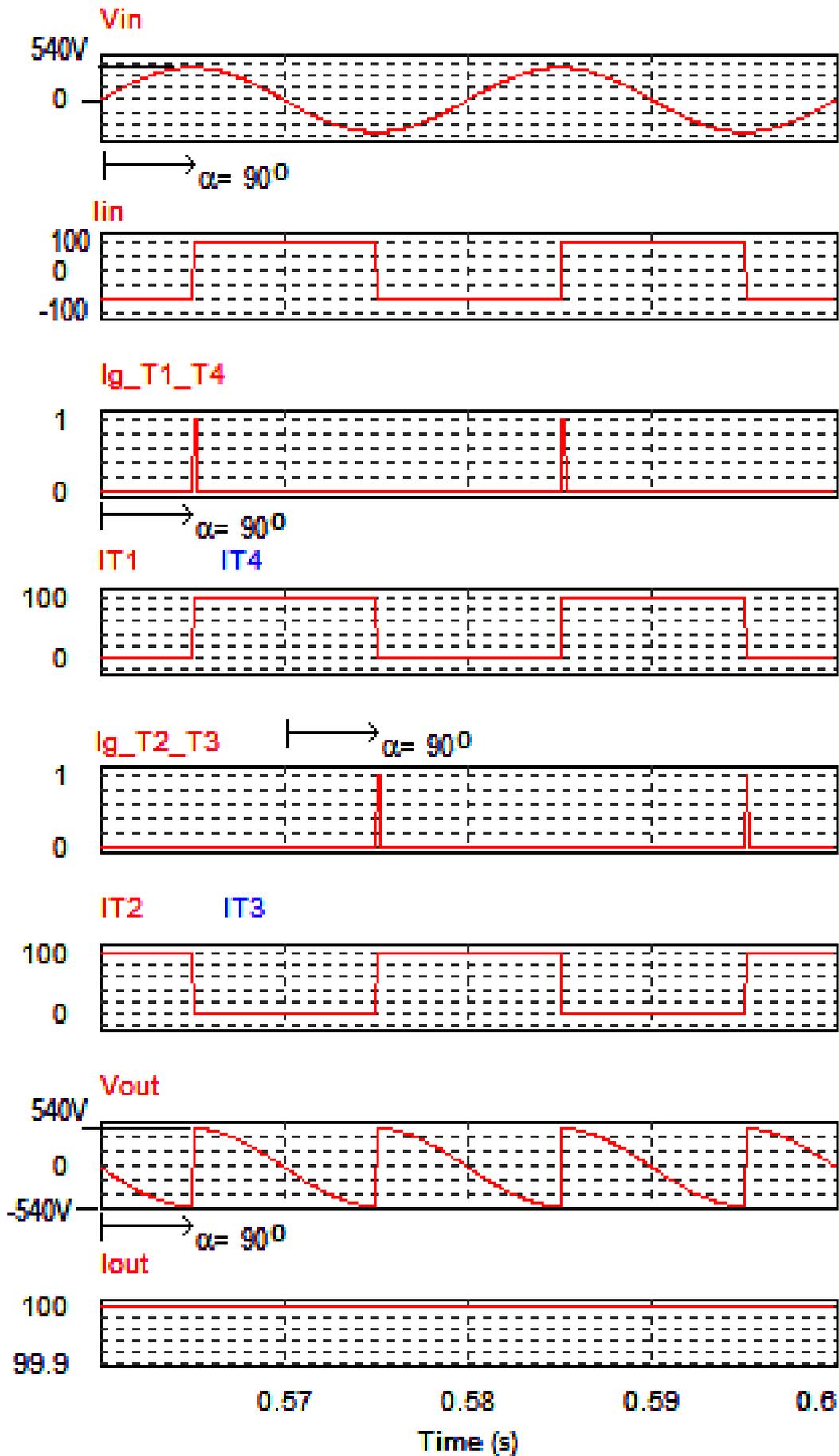TALASNI OBLICI ZA UGAO UPRAVLJANJA $\alpha=90^\circ = \pi/2$ rad



Izračunavanje stepena iskorišćenja za $\alpha=90^\circ=\pi/2$ rad :

Srednja vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Tsr} = I_0/2 = 100/2 = 50A$

Efektivna vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Teff} = I_0/\sqrt{2} = 100/1.41 = 70.92A$

Srednja vrednost izlaznog napona: $V_{out_sr} = \frac{2V_m}{\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{2 \cdot 540}{\pi} \cdot \cos 90^\circ = 0V$

Srednja vrednost izlazne snage: $P_{out} = V_{out_sr} \cdot I_0 = 0 \cdot 100A = 0kW$

Disipacija svakog pojedinačnog tiristora: $P_{dis1} = V_{to}I_{Tsr} + r_d I_{Teff}^2 = 1 \cdot 50 + 0.005 \cdot 70.92^2 = 75.14W$

Ukupna disipacija u tiristorskom pretvaraču: $P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W$

Ulazna prividna snaga pretvarača je : $S_{in} = V_{in} \cdot I_{in} = \frac{540V}{\sqrt{2}} \cdot 100A = 38.3kVA$;

Ulazna snaga prvog harmonika struje (ovaj harmonik je dominantan) je reaktivna i pretvarač se (što se tiče prvog harmonika struje) prema mreži ponaša kao prigušnica, odnosno i iz mreže uzima čisto reaktivnu snagu.


$$Q_{in1} = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \sin \varphi = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \sin \alpha = \frac{540V}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 100A \right) \cdot \sin 90^\circ = 34.46kVAR$$

***napomena:** efektivna vrednost prvog harmonika ulazne struje se izračunava iz izraza $I_{in1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot I_0$

Manji deo ulazne snage se troši na gubitke u pretvaraču ($P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W$.)

Stepen iskorišćenja pretvarača, obzirom da je aktivna izlazna snaga jednaka $P_{out} = 0kW$ (ne generiše aktivnu izlaznu snagu) je $\eta = 0$

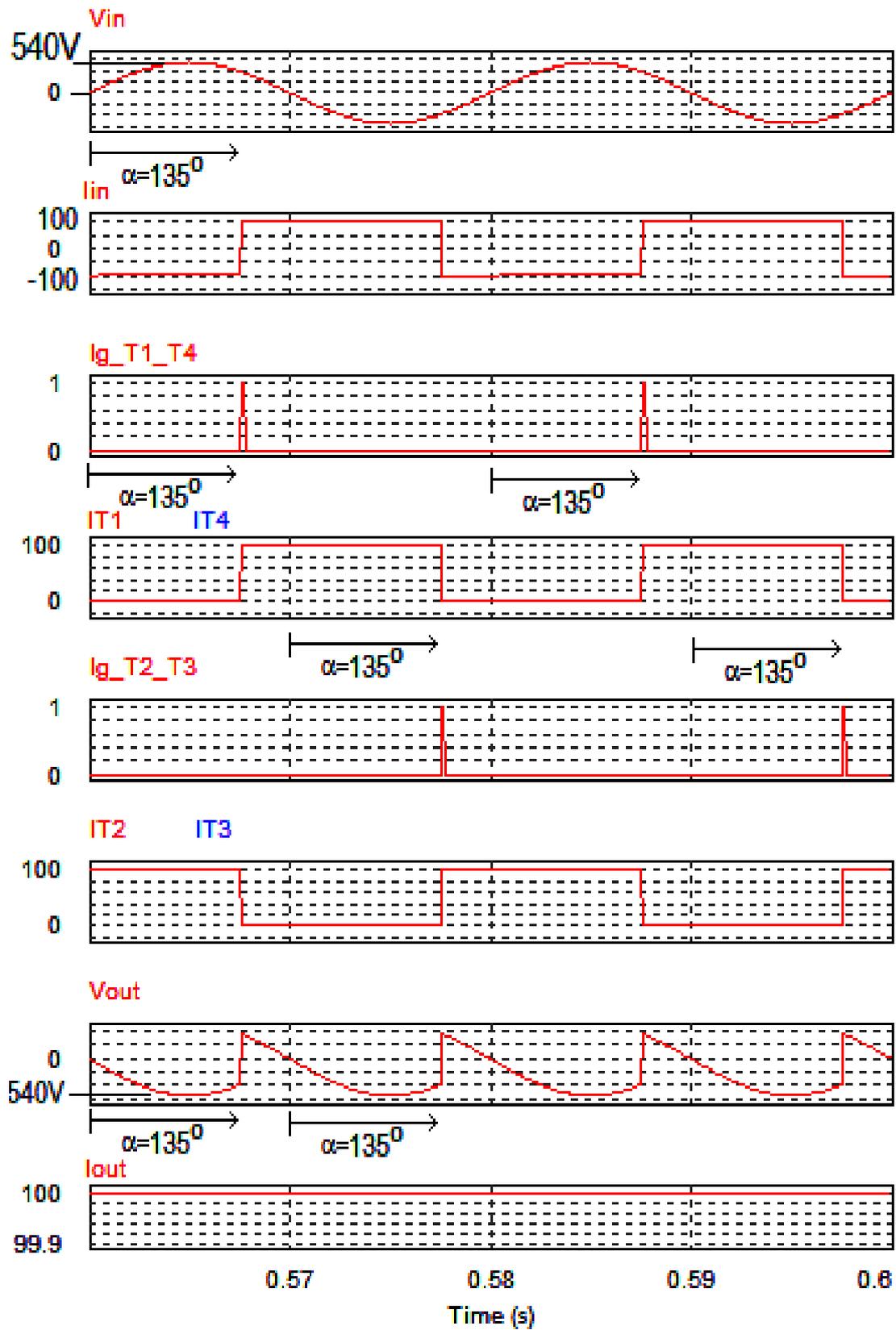TALASNI OBLICI ZA UGAO UPRAVLJANJA $\alpha=135^\circ = 3\pi/4$ rad



Izračunavanje stepena iskorišćenja za $\alpha=135^\circ=3\pi/4$ rad :

Srednja vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Tsr} = I_0/2 = 100/2 = 50A$

Efektivna vrednost struje svakog od tiristora: $I_{Teff} = I_0/\sqrt{2} = 100/1.41 = 70.92A$

Srednja vrednost izlaznog napona: $V_{out_sr} = \frac{2V_m}{\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{2 \cdot 540}{\pi} \cdot \cos 135^\circ = -243.2V$

Srednja vrednost izlazne snage: $P_{out} = V_{out_sr} \cdot I_0 = -243.2 \cdot 100A = -24.32kW$ (invertorski režim rada i energija nagomilana u strujnom ponoru I_0 se vraća u mrežu)

Disipacija svakog pojedinačnog tiristora: $P_{dis1} = V_{to}I_{Tsr} + r_d I_{Teff}^2 = 1 \cdot 50 + 0.005 \cdot 70.92^2 = 75.14W$.

Ukupna disipacija u tiristorskom pretvaraču: $P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W$.

Ulazna prividna snaga pretvarača je : $S_{in} = V_{in} \cdot I_{in} = \frac{540V}{\sqrt{2}} \cdot 100A = 38.3kVA$;

Ulazna snaga prvog harmonika struje (ovaj harmonik je dominantan) je negativna i pretvarač se u ovom slučaju (što se tiče prvog harmonika struje) prema mreži ponaša kao generator i u mrežu vraća aktivnu snagu (negativan predznak):

$$P_{in1} = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \cos \varphi = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \cos \alpha = \frac{540V}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 100A\right) \cdot \cos 135^\circ = -24.36kW$$

i ova snaga je približno jednaka snazi $P_{out} = -24.32kW$ (pretvarač vraća aktivnu snagu u mrežu).

IZ OVOG RAZLOGA SE OVAJ REŽIM RADA ISPRAVLJAČA NAZIVA INVERTORSKI!!!

Manji deo ove snage P_{out} se troši na gubitke u pretvaraču ($P_{dis} = 4 \cdot P_{dis1} = 4 \cdot 75.14W = 300.6W$.)

Reaktivna snaga koju uzima pretvarač je pozitivna i data jednačinom:

$$Q_{in1} = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \sin \varphi = V_{in} \cdot I_{in1} \cdot \sin \alpha = \frac{540V}{\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 100A\right) \cdot \sin 135^\circ = 24.36kVar$$

***napomena:** efektivna vrednost prvog harmonika ulazne struje se izračunava iz izraza $I_{in1} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot I_0$

Obzirom da pretvarač radi u invertorskom režimu (tok energije je od pretvarača ka naizmjeničnoj mreži) stepen iskorišćenja pretvarača u ovom režimu je:

$$\eta = \frac{24.32kW - 0.3kW}{24.32kW} = 0.987 = 98.7\%$$