
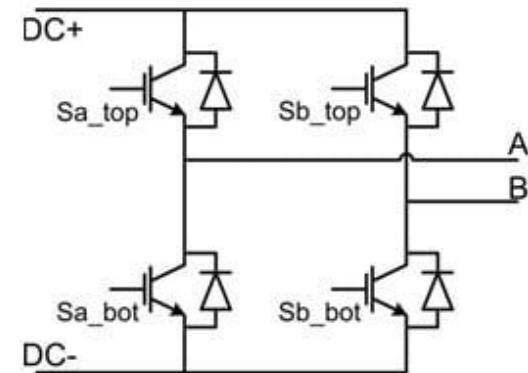


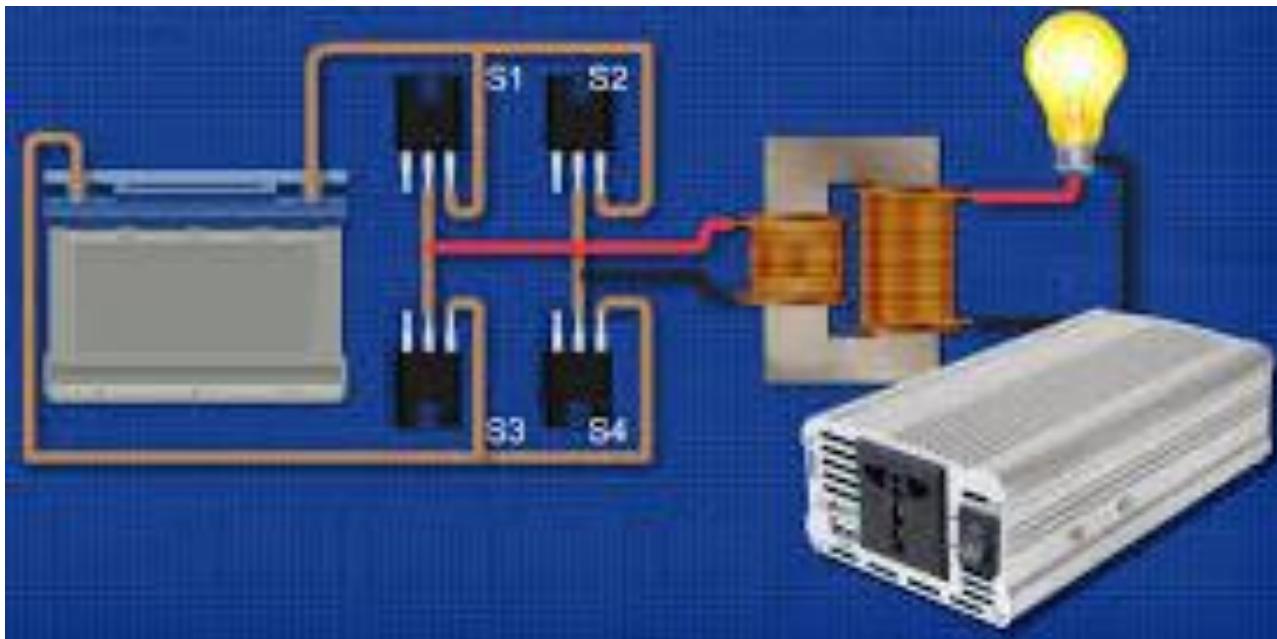


INVERTOR KAO ELEMENT SISTEMA BESPREKIDNOG NAPAJANJA



Predmetni profesor: Dr Željko Despotović, dipl.el.inž

UVOD

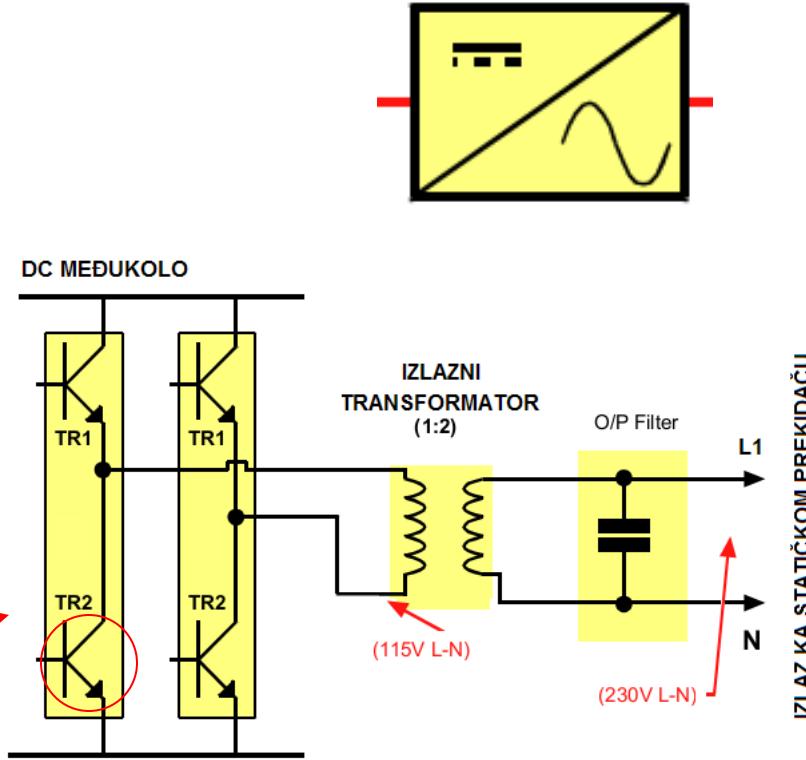
- ZADATAK INVERTORA (dc/ac pretvarača) JE DA KONVERTUJE NAPON NA DC SABIRNICAMA-BATERIJSKI NAPON U NAIZMENIČNI SINUSNI NAPON NA IZLAZU ČIJA JE VREDNOST 50Hz
- INVERTORSKI PREKIDAČI SU NEKADA BILI REALIZOVANI SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA-BJT, DOK SE SADA IZVODE SA MOSFET ili IGBT tranzistorima
- RADNE UČESTANOSTI PREKIDAČE SE KREĆU OD 5kHz-50kHz
- TIPIČNO ZA IGBT TRANZISTORE 10kHz, a za MOSFET i do 100kHz



DA BI SE NA IZLAZU DOBIO SINUSNI NAPON ODNOŠNO SINUSNA STRUJA PRIMENJUJU SE TEHNIKE MODULACIJE I ALGORITMI PO KOJIMA RADE PREKIDAČI U INVERTORU


TRADICIONALNO REŠENJE- MONOFАЗНИ TRANSFORMATOR PODIZAČ NAPONA

Za monofazne potrošače

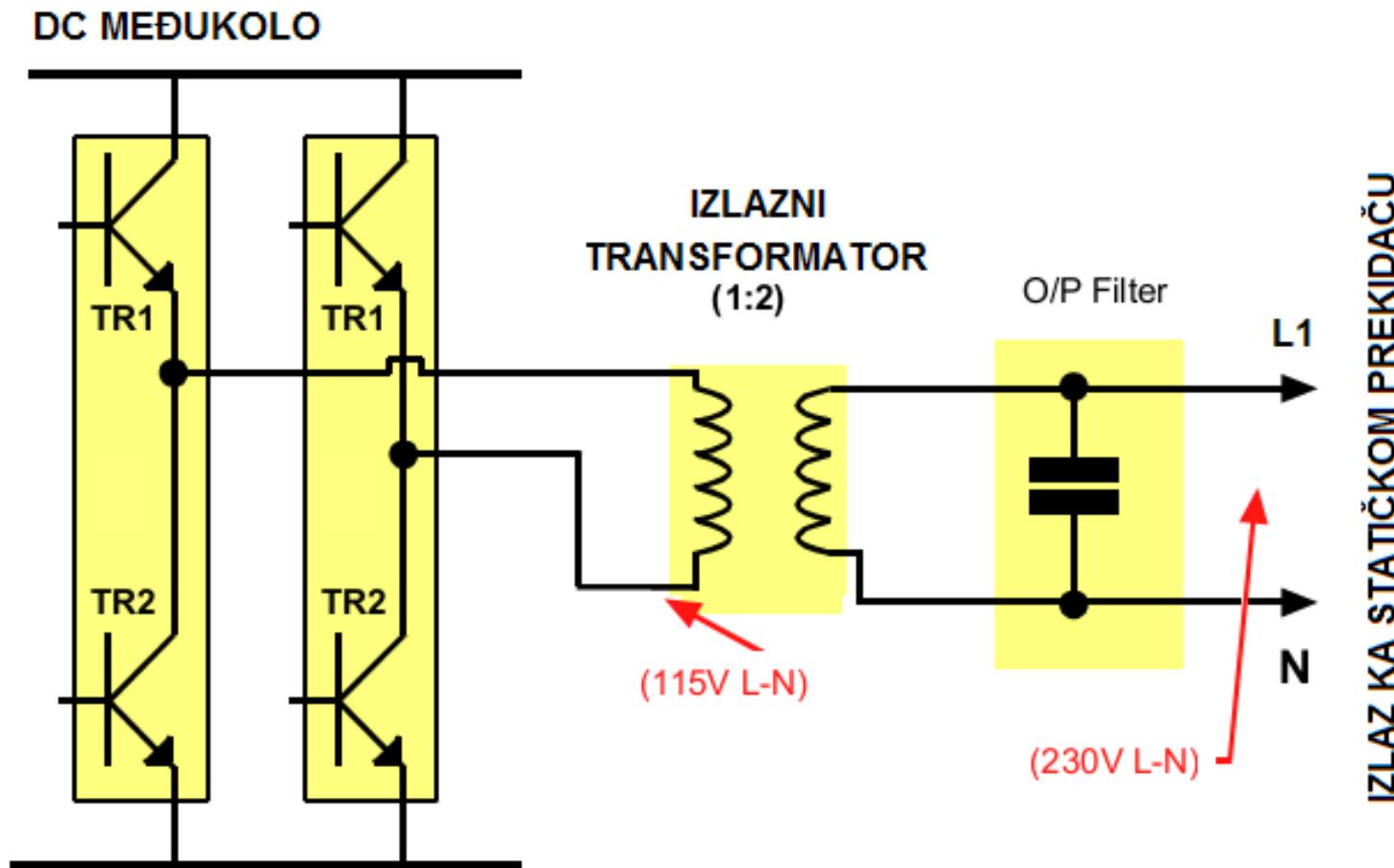


TRADICIONALNO REŠENJE- TROFAZNI TRANSFORMATOR PODIZAČ NAPONA

Za trofazne potrošače

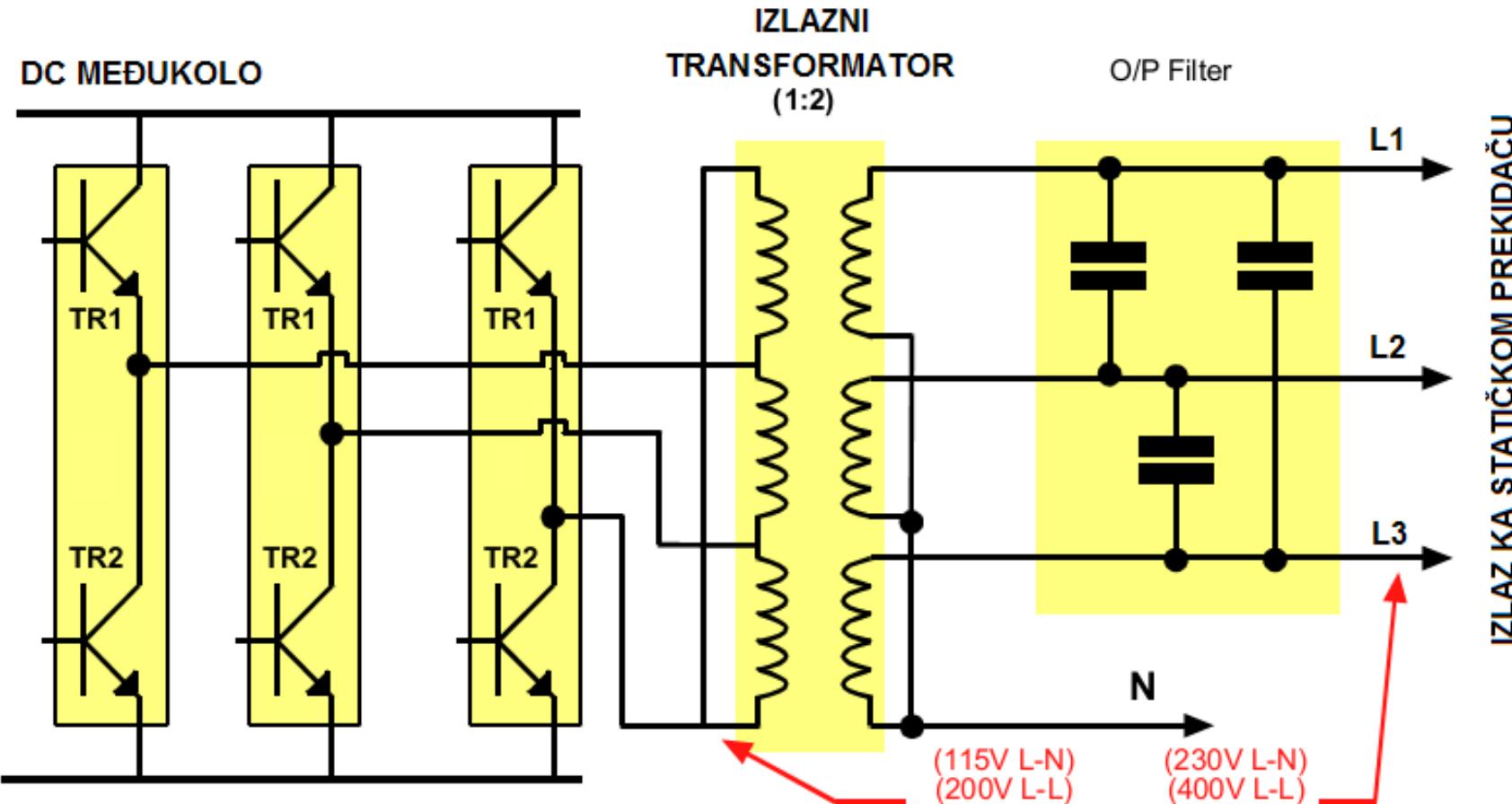


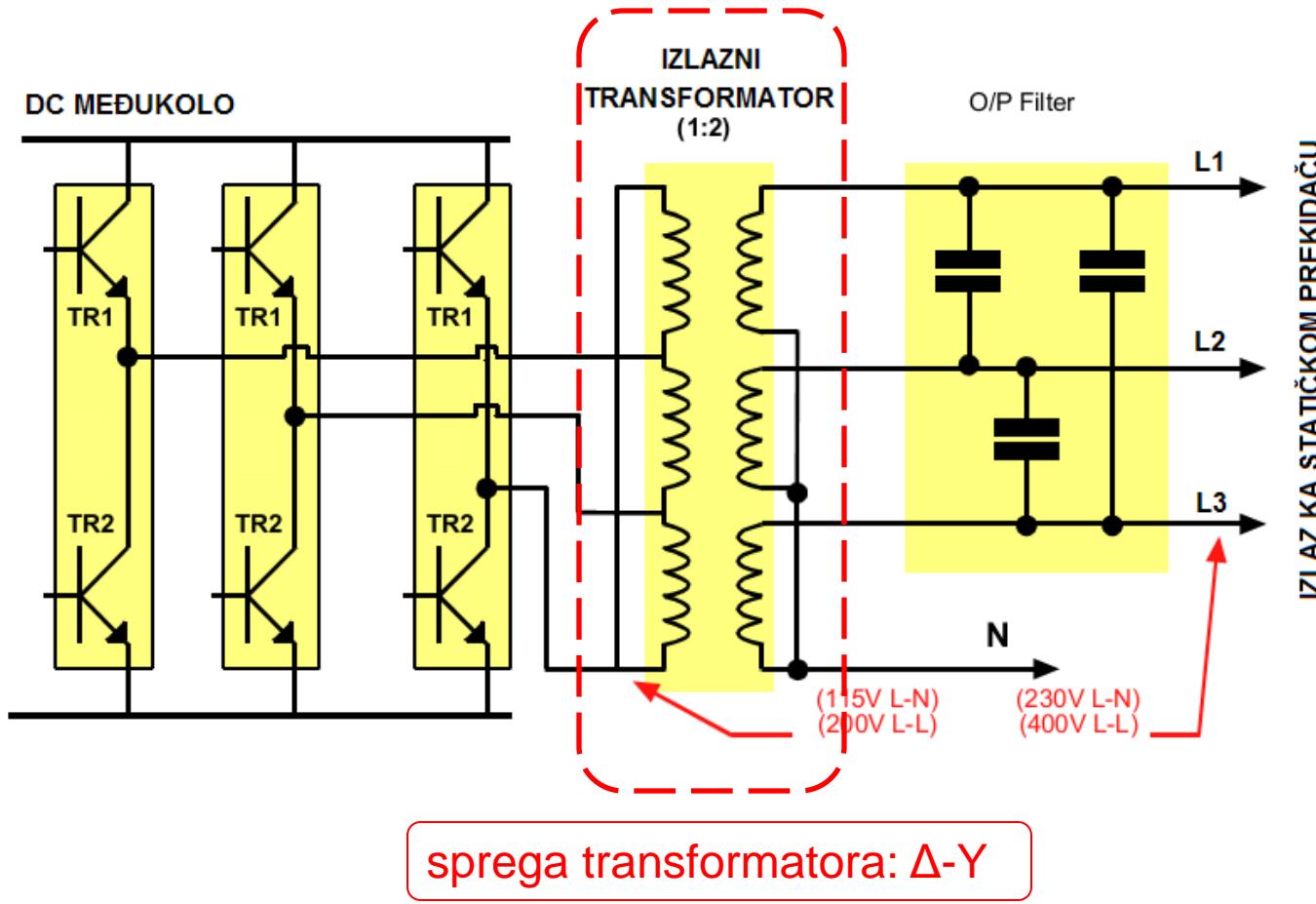Zapaziti!!!
Koja je sprega transformatora?




- Izlazni transformator obezbeđuje galvansku izolaciju
- Sprega "Y" na sekundaru obezbeđuje pristupačnu neutralnu tačku
- Ova neutralna tačka se spaja na neutralnu tačku bajas napajanja
- Ovim je obezbeđena zajednička referenca između dva izvora napajanja
- Izlazni filter O/P u kombinaciji sa sekundarom transformatora (induktivni namotaj) potiskuje više harmonike struje i napona na izlazu, dajući čist sinusni izlaz

POSMATRAJMO JEDNU FAZU INVERTORA

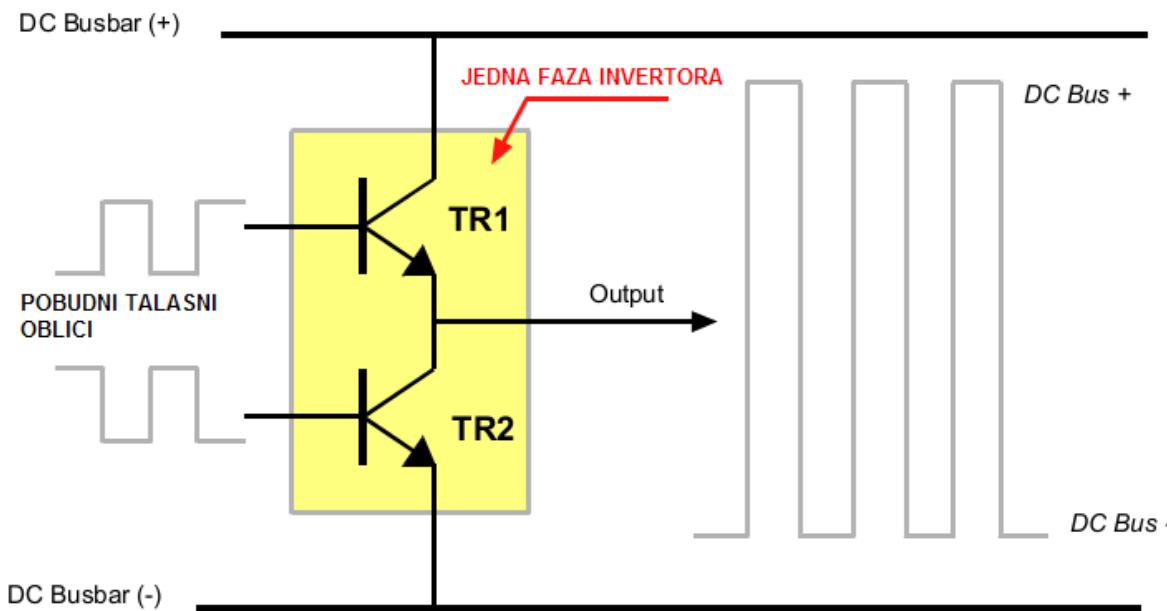

- Jedna faza (jedna vertikala trofaznog mosta) se sastoji od dva tranzistora koji rade u opoziciji (kada je TR1 ON, drugi komplementarni TR2 je OFF, i obrnuto)
- Pobudni talasni oblici tranzistora su komplementarni $\overline{\text{POBUDA_TR1}} = \text{POBUDA_TR2}$
- Zajednički spoj ova dva tranzistora je izlaz koji daje napon koji je širinsko-impulsno modulisan (PWM).
- Kada su uključena oba tranzistora imamo u tom trenutku kratak spoj na DC sabirnicama
- Ovo predstavlja problem, te se stoga u pobudne impulse uvodi tzv. "*mrvivo vreme*" (dead-time) u toku kojeg su oba tranzistora isključena. Ovo vreme je vrlo kratko (10-20us)

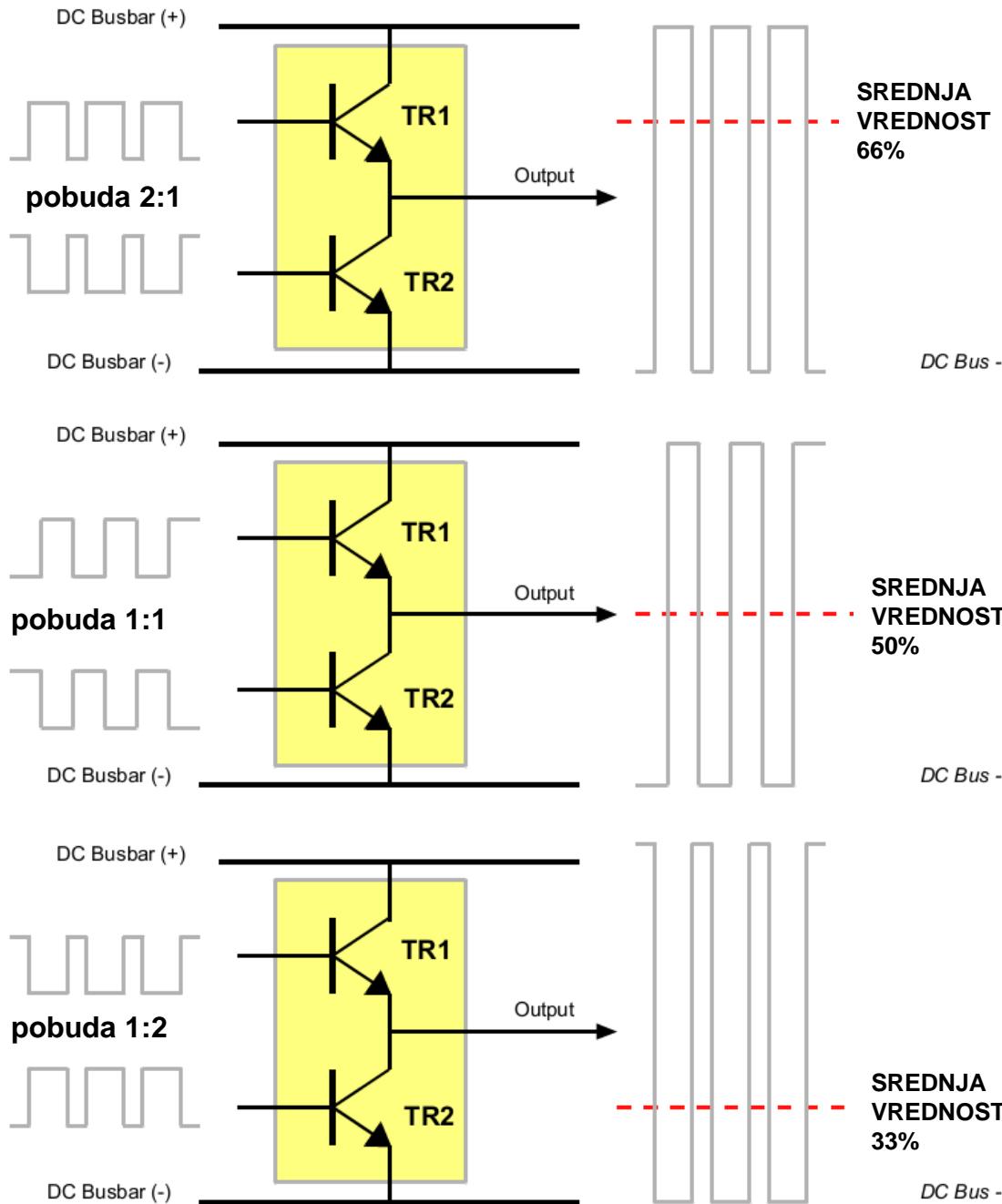


Razmotrimo tri slučaja koji se odnose na tri različita odnosa pobudnih impulsa konstantne učestanosti (tipično 10kHz) koji se dovode na baze tranzistora TR1 i TR2 (oni mogu biti tipa BJT, MOSFET, IGBT, SiC....)

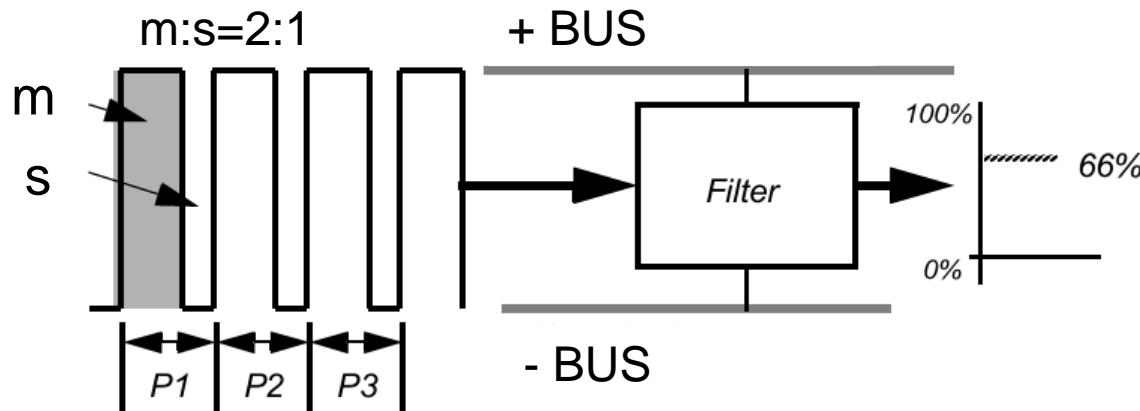- 1) Pobuda 2:1
 $t_{on}(TR1)=2t_{on}(TR2)$
- 2) Pobuda 1:1
 $t_{on}(TR1)=t_{on}(TR2)$
- 3) Pobuda 1:2
 $2t_{on}(TR1)=t_{on}(TR2)$

Ovim odnosima odgovaraju srednje vrednosti izlaznog napona 66%, 50%, 33% respektivno


INAČE JE MOGUĆE POSTIĆI KONTINUALNU REGULACIJU SREDNJE VREDNOSTI



OSNOVNI PRINCIP DELOVANJA FILTRA


“ m ” - mark

“ s ” - space

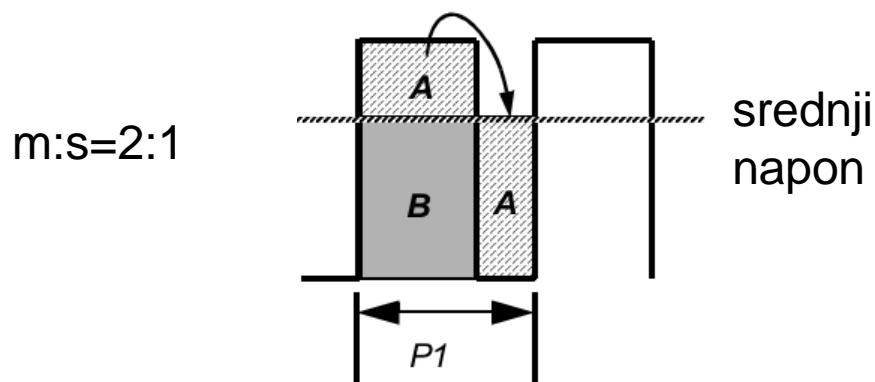


Filtriranje odnosa $m:s$ se ostvaruje nisko propusnim filtrom (integrator)

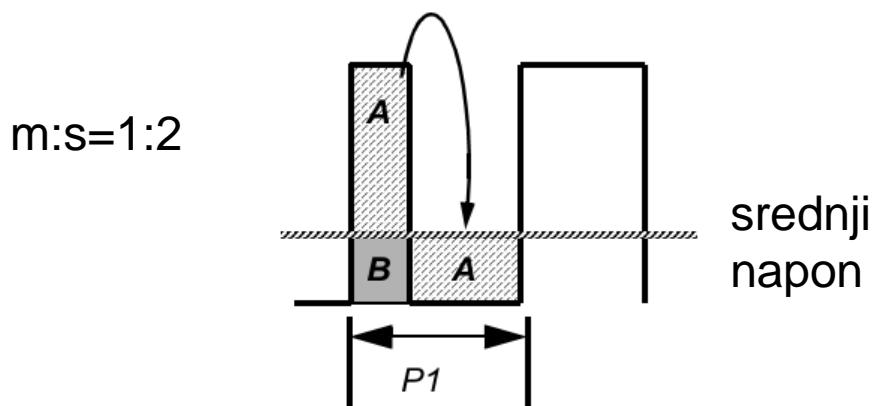Srednja vrednost je integral širine naponskih impulsa:




$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = 1/L \int u(t) dt$$

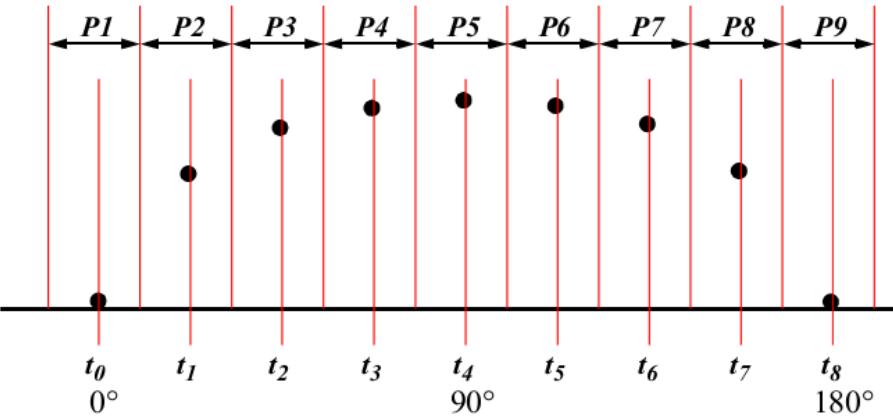A

ŠIRINSKO IMPULSNA MODULACIJA Pulse Width Modulation-PWM


PRIKAZ A -proširen prikaz pozitivnog Sinusnog polatalasa sa osam diskretnih vrednosti u trenutcima t1-t8. Ove vrednosti se poklapaju sa centrima širine impulsa na prikazu B

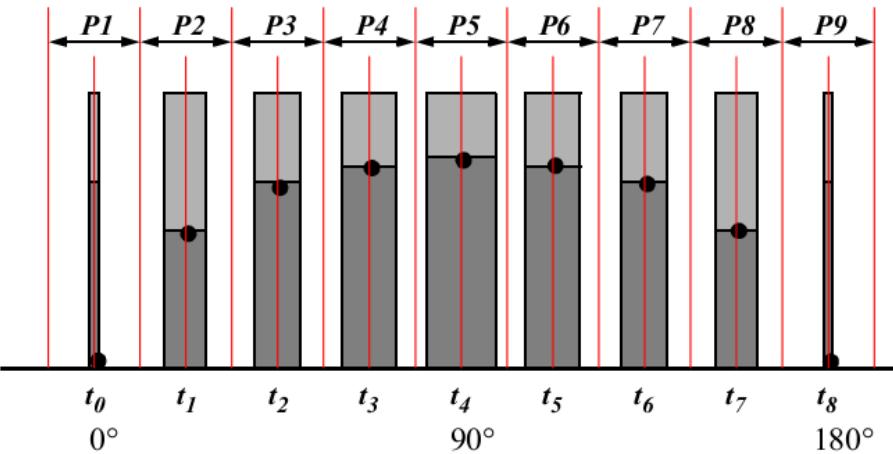B

PRIKAZ B- Širine impulsa P1-P8 koji odgovaraju srednjim vrednostima na Prikazu A


C

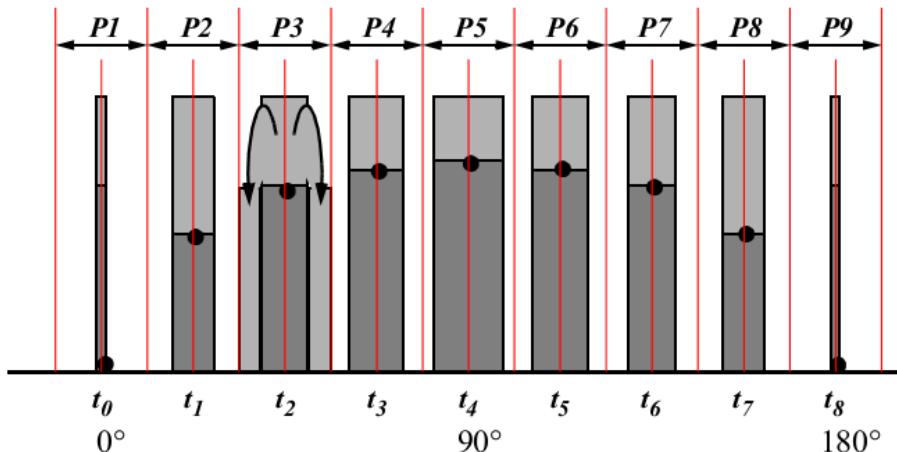PRIKAZ C- U intervalu P3 je prikazana promena širine impulsa, promenom odnosa *mark/space* (*m:s*) i njen uticaj na srednju vrednost u tom intervalu





Osnovna učestanost Typ-50Hz
Modulaciona učestanost Typ-20kHz

IZLAZNI NAPON INVERTORA

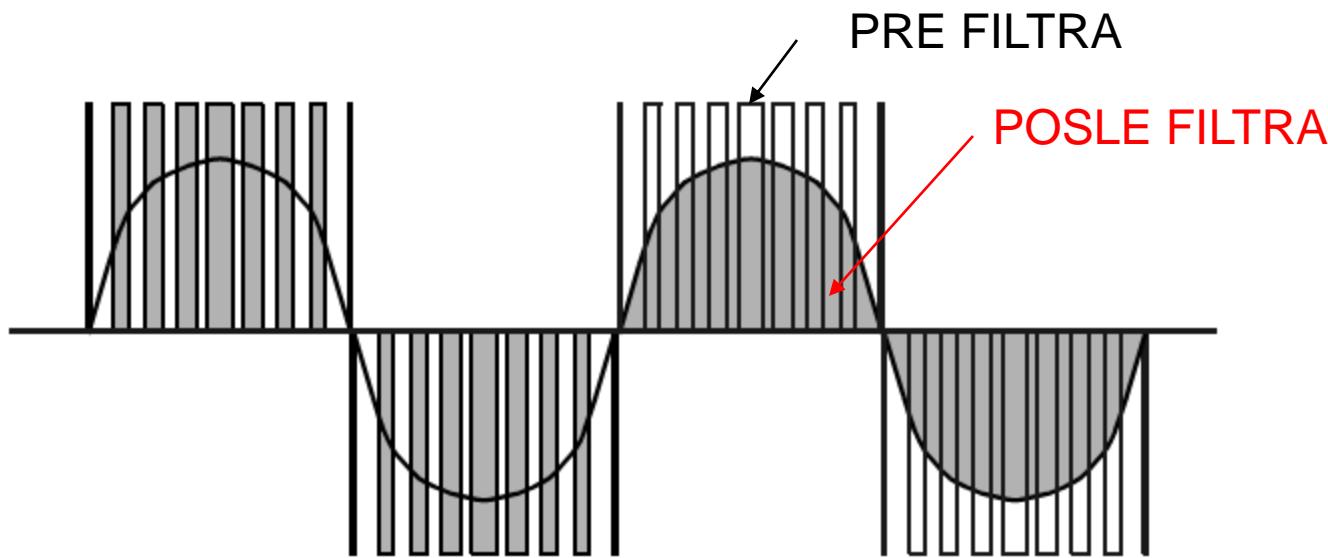


- Površina ispod sinusnog polusalasa je jednaka zbiru površina ispod svakog pojedinačnog pravougaonog impulsa
- Kontinualnim podešavanjem širine impulsa se postiže kontinualna promena trenutne vrednosti sinusnog talasa (ovo važi za kako za pozitivnu, tako i za negativnu poluperiodu)

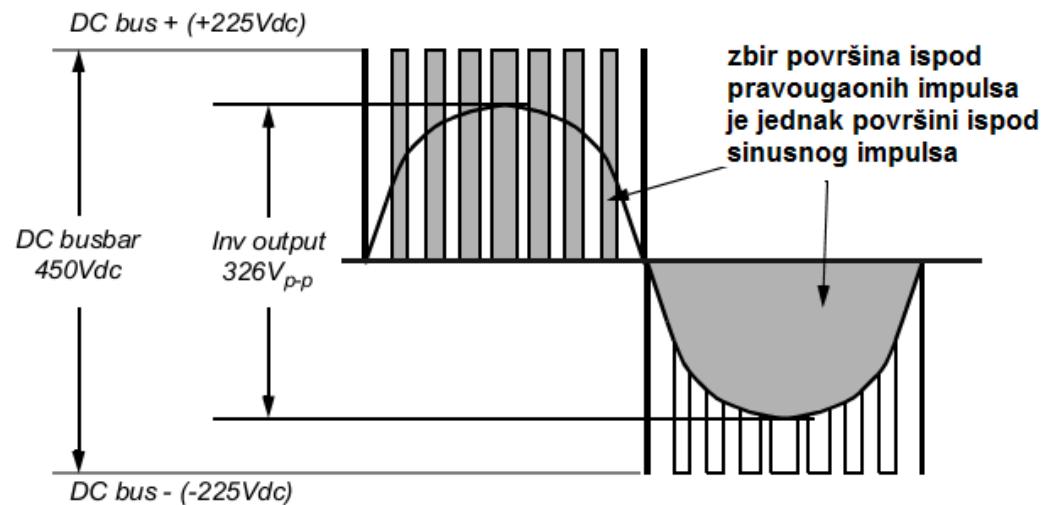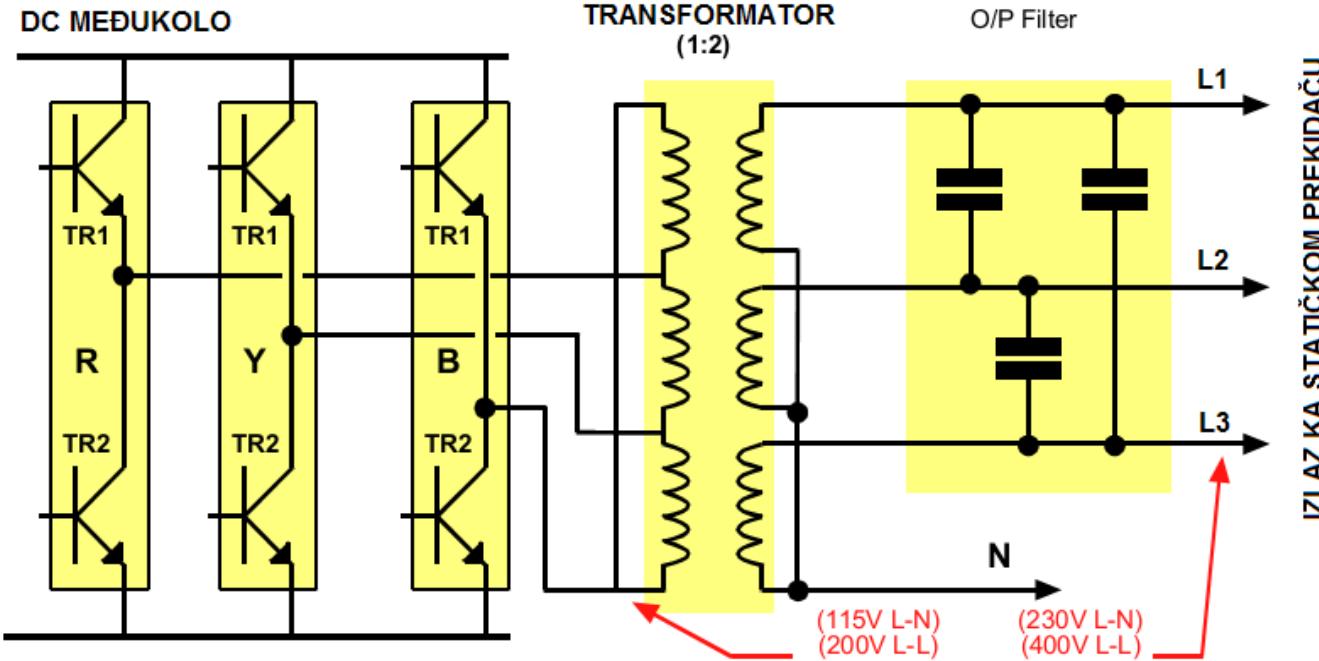PWM regulacija pri povećanom naponu DC bus (450Vdc)




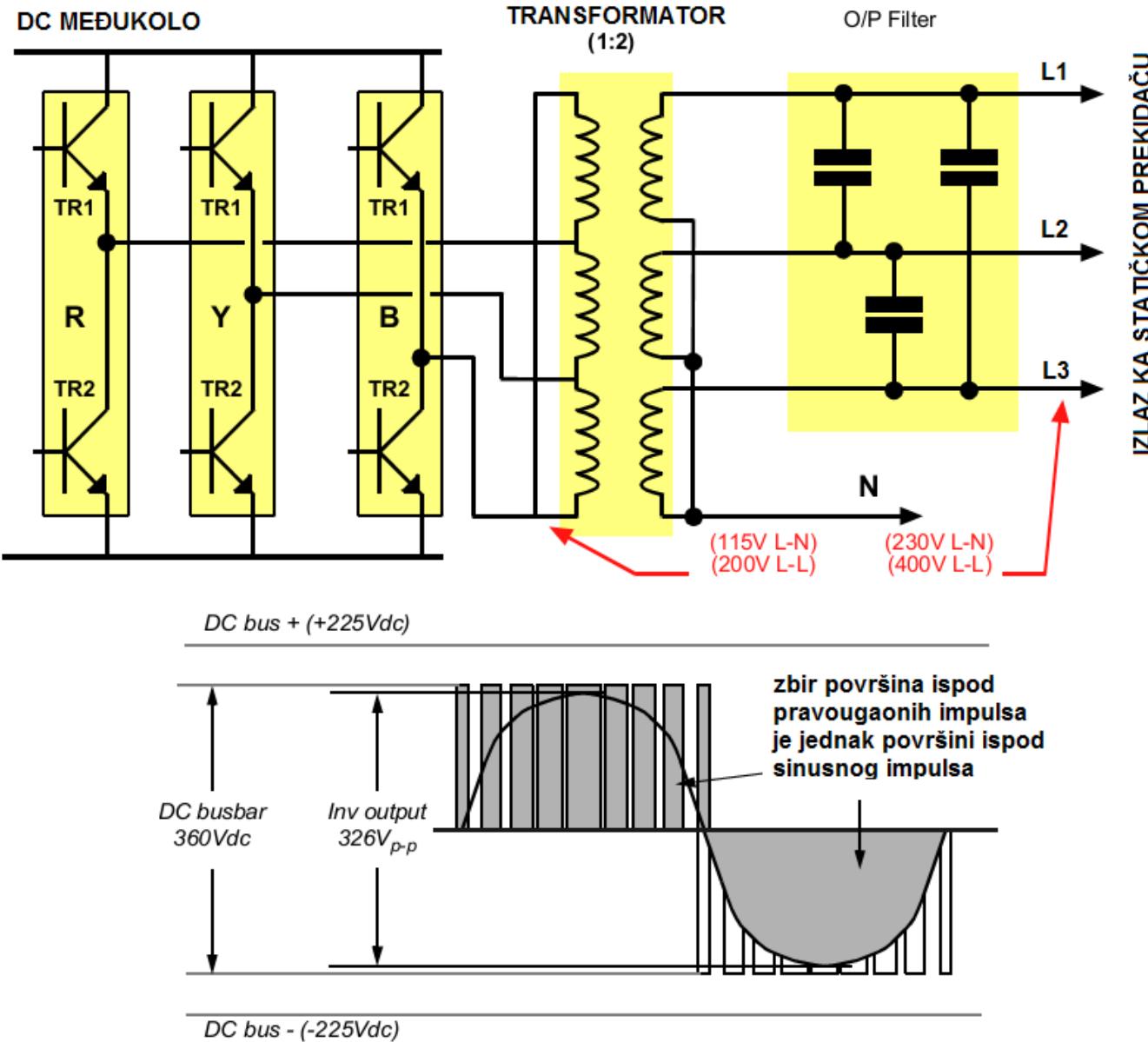PWM regulacija pri sniženom naponu DC bus (360Vdc)



PRIKAZ TROFAZNOG INVERTORSKOG IZLAZA



DC Busbar (+)

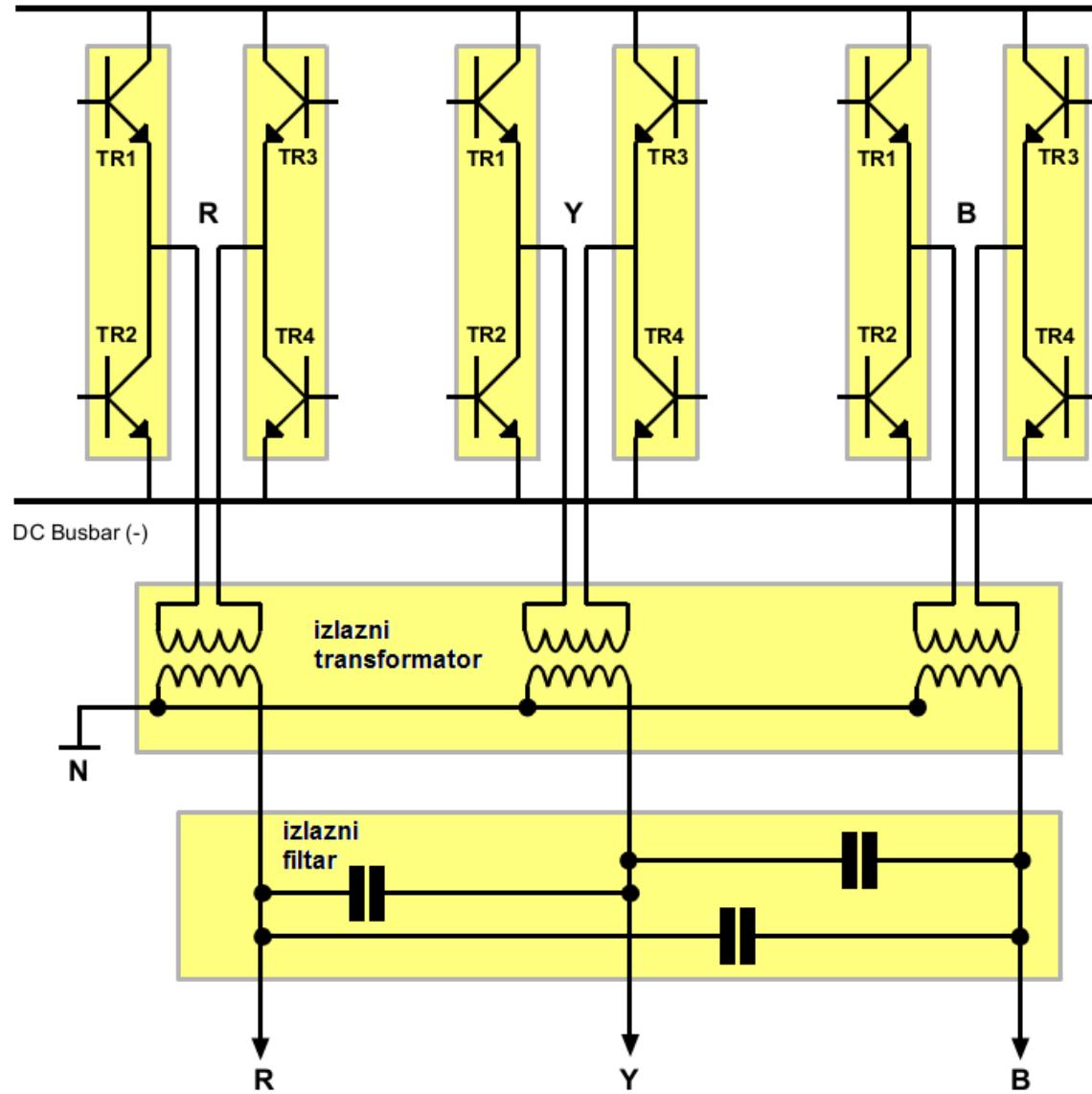


Konfiguracija sa tri monofazna transformatora čiji su sekundari međusobno vezani u spregu ZVEZDA sa izvedenim zvezdištem (nultim provodnikom)


Ova konfiguracija podržava i nesimetrično trofazno opterećenje, drugim rečima pojedine faze mogu biti neravnomerno opterećene, tako da svaki invertorski most obezbeđuje regulaciju napona pripadajuće faze i regulaciju učestanosti

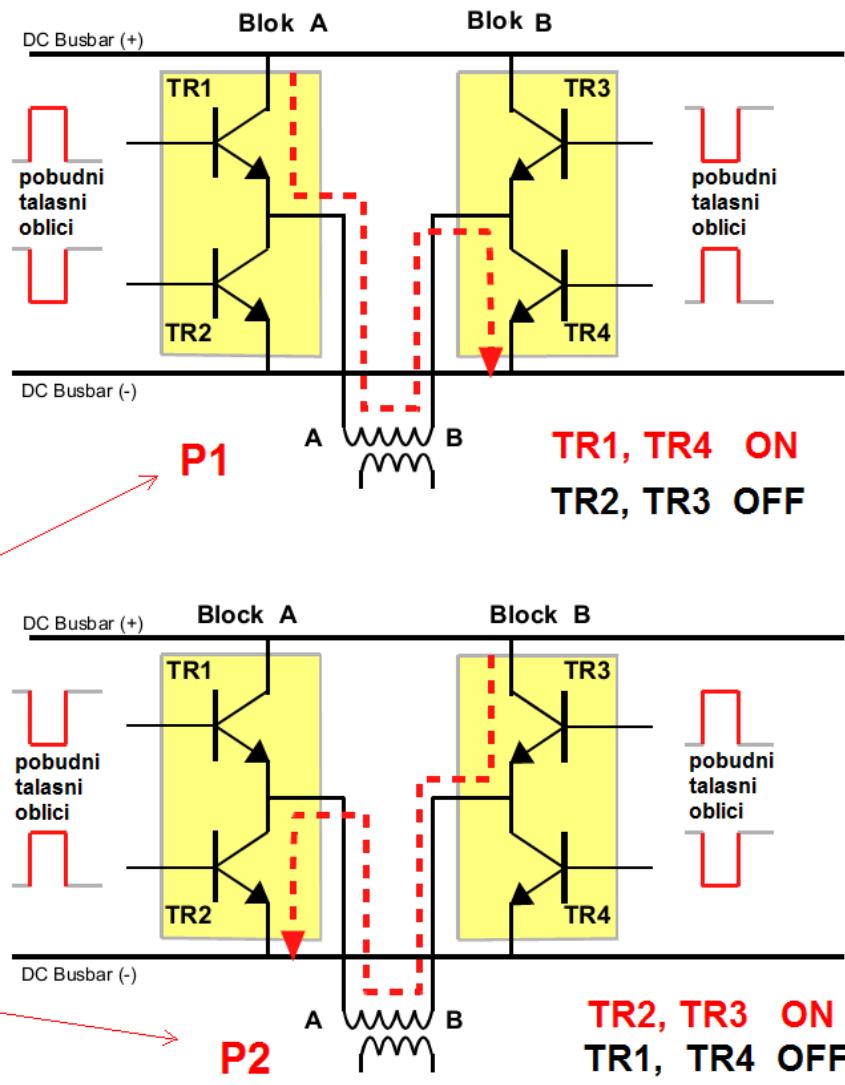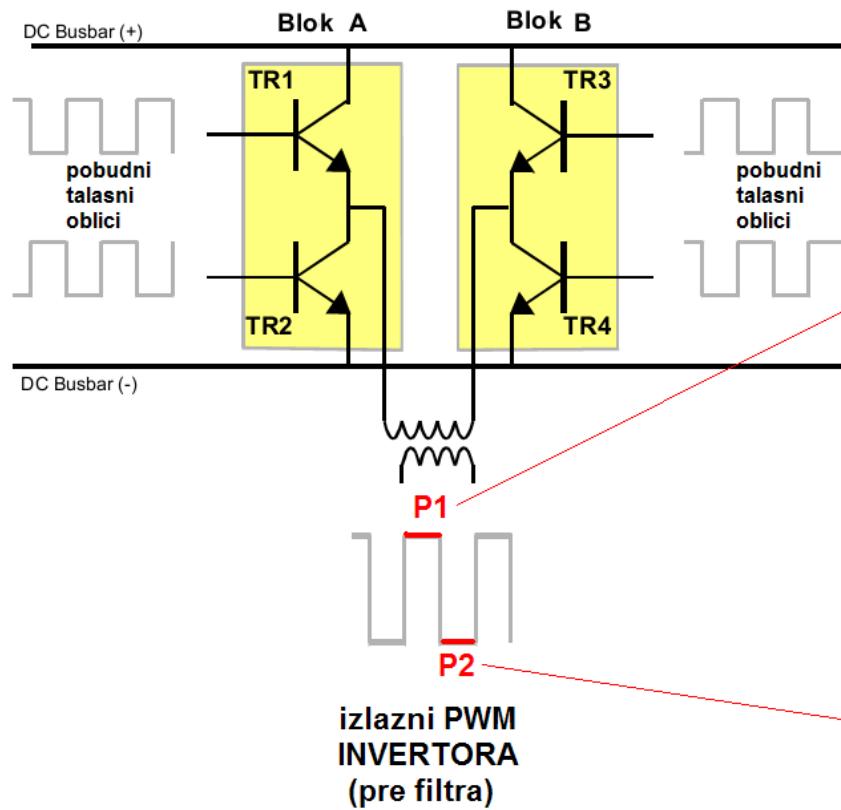PRINCIP RADA JEDNE INVERTORSKE FAZE SA PUNIM TRANZISTORSKIM MOSTOM



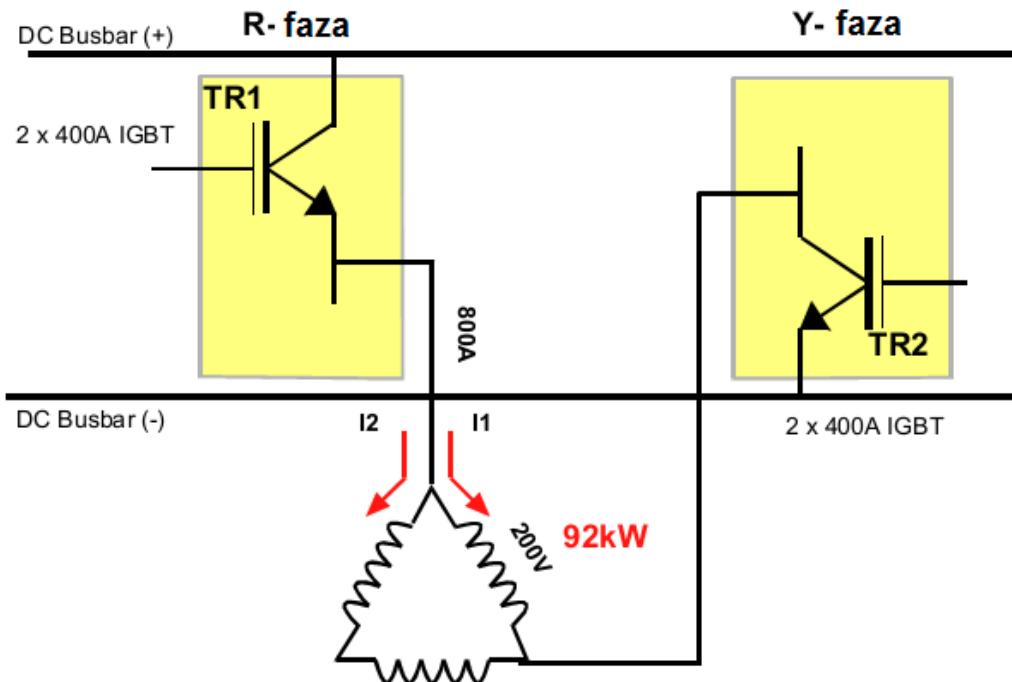

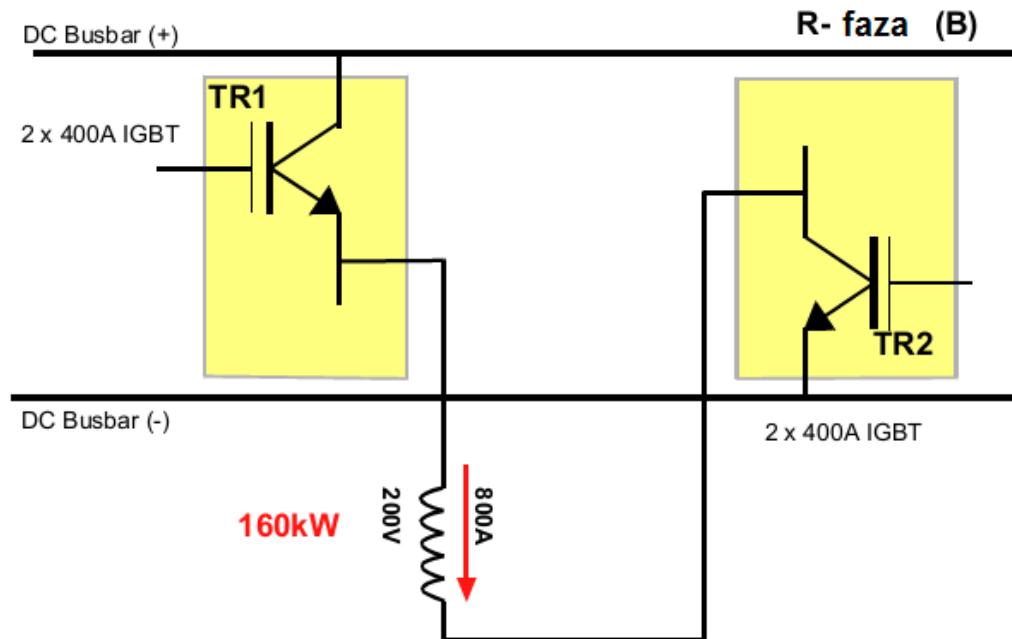Single Ended-konfiguracija
 Struja invertora se deli između dve paralelne grane, a primar transformatora je u spredi TROUGAO
 Snaga po jednoj fazi je 92kW



Double Ended-konfiguracija
 Svaki primar se napaja iz svog invertora
 Ova konfiguracija nudi 1.73 puta veću snagu.
 Snaga po jednoj fazi je dakle 160kW